 


# Addition sur Silicium



*DEA MICROÉLECTRONIQUE*

Alain GUYOT

TIMA



☎ (33) 04 76 57 46 16

💻 Alain.Guyot@imag.fr

<http://tima-cmp.imag.fr/~guyot>



Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique  
pour l'Architecture. Unité associée au C.N.R.S. n° B0706

But  
Réaliser des additionneurs combinatoires  
Optimiser la surface et/ou la vitesse


Moyens  
Associativité,  
commutativité,  
distributivité

  Problèmes de l'addition  
- Propagation de la retenue

*Remarque:  
l'addition est l'opération  
arithmétique la plus commune*



# La mécanisation du calcul

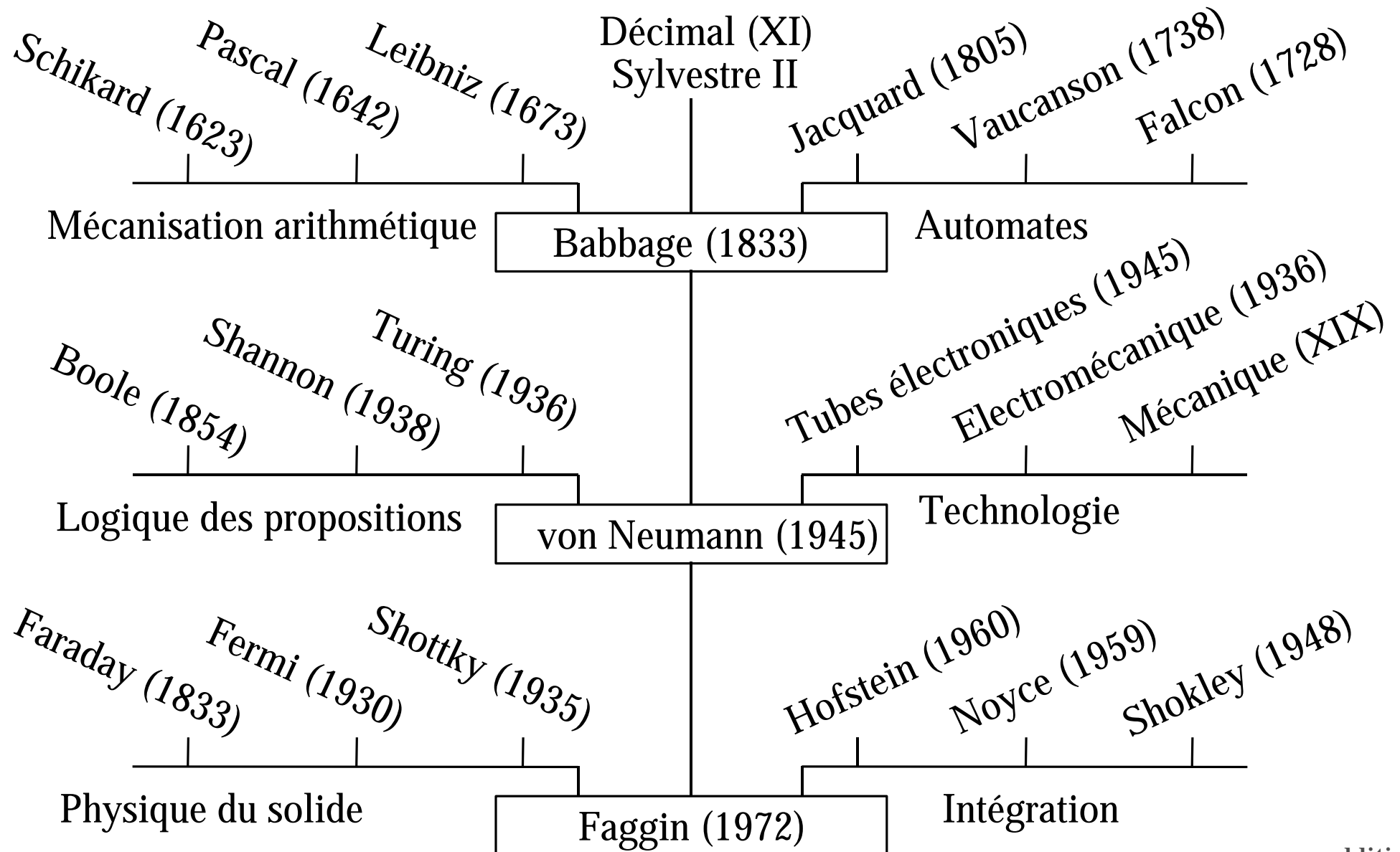

# Rappels sur l'écriture des entiers en base 2

## Entiers positifs



$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \quad a_i \in \{0, 1\} \quad A \in [0, 2^n - 1]$$

Notation de position imitée de la notation décimale adoptée en Europe au XI<sup>ème</sup> siècle. La valeur d'un nombre est la somme pondérée de ses chiffres.

## Entiers relatifs




$$B = -b_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i \quad b_i \in \{0, 1\} \quad B \in [-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$$



Digital

# Fonction "Full Adder" (FA)

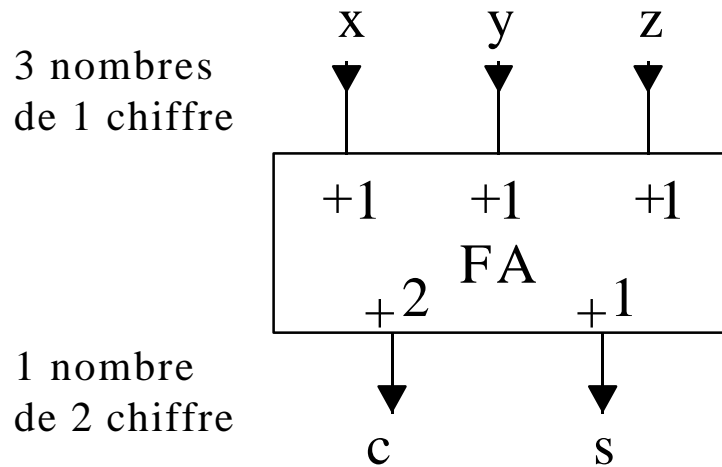

x	y	z	$\Sigma$	c	s
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	2	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	2	1	0
1	1	0	2	1	0
1	1	1	3	1	1

$$x, y, z, c, s \in \{0, 1\}$$

$$x + y + z \equiv 2*c + s$$


$$s = x \oplus y \oplus z \quad \text{somme modulo 2}$$

$$c = \text{majorité}(x,y,z) = x \wedge y \vee x \wedge z \vee y \wedge z$$

La somme pondérée de ce qui sort du "FA" est égale à la somme pondérée de ce qui entre dans le "FA"
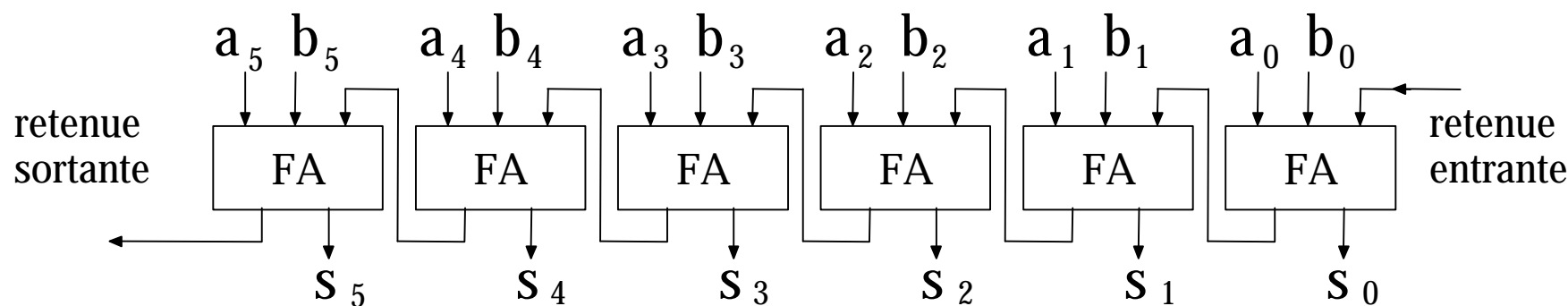
# Addition de nombres $\geq 0$

$$A = \sum_{i=0}^5 a_i 2^i \quad B = \sum_{i=0}^5 b_i 2^i \quad S = \sum_{i=0}^5 s_i 2^i \quad a_i, b_i, s_i \in \{0, 1\}$$




Tout assemblage cohérent de “FA” conserve la propriété: La somme pondérée de ce qui sort est égale à la somme pondérée de ce qui entre  
Si on ignore la retenue sortante:

$$S = (A + B + \text{retenue entrante})_{\text{modulo } 2^6}$$

Dans ce cas l'opérateur accepte 2 conventions.


# Débordement d'entiers positifs

 

$$S = A + B$$

La somme pondérée de ce qui sort est égale à la somme pondérée de ce qui entre

**Solution 1**

 

débordement  
 $S \geq 2^n$ , ne tient pas sur n bits

$$S \in [0, 2^n - 1]$$

$$S = (A + B) \text{ modulo } 2^n$$

La somme pondérée de ce qui sort n'est pas égale à la somme pondérée de ce qui entre

**Solution 2**


# Entiers relatifs

Définition de l'opposé à partir de l'additionneur modulo  $2^n$

$$B \cong -A \leftrightarrow (A + B) = 0 \pmod{2^n}$$

$$A + \bar{A} = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1 \quad A + (\bar{A} + 1) = 2^n = 0 \quad -A = (\bar{A} + 1)$$

## Additionneur/soustracteur

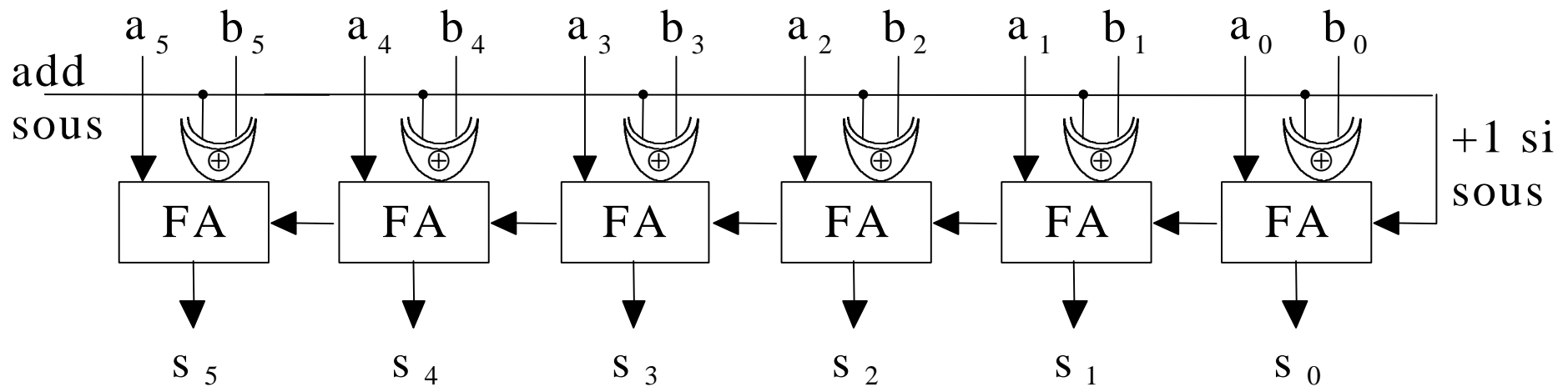

$$S = A \pm B$$



# Générateur VHDL : ADD\_SUB paramétrable

```
library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all, IEEE.std_logic_components.all;

entity ADD_SUB is
    generic (
        N      : positive := 6);
    port (
        A, B   : in     std_logic_vector(N-1 downto 0);
        AS_IN  : in     std_logic;
        AS_OUT : out    std_logic;
        S      : out    std_logic_vector(N-1 downto 0));
end ADD_SUB;

architecture STRUCTURAL of ADD_SUB is
    component FULL_ADDER
        port (X, Y, Z : in std_logic; S, C : out std_logic );
    end component;
    signal BAS : std_logic_vector (N-1 downto 0) ;
    signal AS  : std_logic_vector (N-2 downto 0) ;
begin
    L1: block begin
        I1: XORGATE    port map (Input(1)=>AS_IN, Input(2)=>B(0), Output=>BAS(0));
        I2: FULL_ADDER port map (A(0), BAS(0), AS_IN, S(0), AS(0));
        L2: for I in 1 to N-2 generate
            I3: XORGATE    port map (Input(1)=>AS_IN, Input(2)=>B(I), Output=>BAS(I));
            I4: FULL_ADDER port map (A(I), BAS(I), AS(I-1), S(I), AS(I));
        end generate;
        I5: XORGATE    port map (Input(1)=>AS_IN, Input(2)=>B(N-1), Output=>BAS(N-1));
        I6: FULL_ADDER port map (A(N-1), BAS(N-1), AS(N-2), S(N-1), AS_OUT);
    end block L1;
end STRUCTURAL;

configuration CFG_ADD_SUB_STRUCTURAL of ADD_SUB is
for STRUCTURAL
    for L1 for all: XORGATE use CONFIGURATION IEEE.CFG_XORGATE_BI; end for;
        for all: FULL_ADDER use CONFIGURATION WORK.CFG_FULL_ADDER_STRUCTURAL; end for;
    for L2 for I3: XORGATE    use CONFIGURATION IEEE.CFG_XORGATE_BI; end for;
        for I4: FULL_ADDER use CONFIGURATION WORK.CFG_FULL_ADDER_STRUCTURAL; end for;
    end for; -- L2 -- end for; -- L1 --
end for; -- STRUCTURAL
end CFG_ADD_SUB_STRUCTURAL;
```

# Notation des entiers relatifs

$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	A				
0	0	0	0	0	←	est son propre	0	-0+0
0	0	0	1	+1	←	opposé	+1	-0+1
0	0	1	0	+2	←		+2	-0+2
0	0	1	1	+3	←		+3	-0+3
0	1	0	0	+4	←		+4	-0+4
0	1	0	1	+5	←		+5	-0+5
0	1	1	0	+6	←		+6	-0+6
0	1	1	1	+7	←		+7	-0+7
1	0	0	0	-8	←		-8	-8+0
1	0	0	1	-7	←		-7	-8+1
1	0	1	0	-6	←		-6	-8+2
1	0	1	1	-5	←		-5	-8+3
1	1	0	0	-4	←		-4	-8+4
1	1	0	1	-3	←		-3	-8+5
1	1	1	0	-2	←		-2	-8+6
1	1	1	1	-1	←		-1	-8+7

est son propre  
opposé

n'a pas  
d'opposé  
(*erreur  
détectable*)

$$-A = (\overline{A} + 1)$$

$$A = -a_3 2^3 + \sum_{i=0}^3 a_i 2^i$$

# Notation en complément à $2^n$

Dite en complément à 2, en fait à  $2^n$

Le bit poids fort est négatif, les autres positifs

Tous les bits se traitent de la même façon dans l'addition

Le bit poids fort indique le signe du nombre ( $0 \Leftrightarrow \geq 0$ ,  $1 \Leftrightarrow < 0$ )

Alors 0 est positif

Le plus grand nombre négatif n'a pas d'opposé

Le changement de signe provoque une propagation de retenue


Il y a d'autres systèmes (peu usités)

# Débordement de l'addition d'entiers relatifs



A	B	S=A+B
+	+	+
+	+	-
+	-	+
+	-	-
-	+	+
-	+	-
-	-	+
-	-	-

cas de débordement

a <sub>n-1</sub>	b <sub>n-1</sub>	c <sub>n-1</sub>	c <sub>n</sub>	S <sub>n-1</sub>
+	+	0	= 0	+
+	+	1	≠ 0	-
+	-	0	= 0	-
+	-	1	= 1	+
-	+	0	= 0	-
-	+	1	= 1	+
-	-	0	≠ 1	+
-	-	1	= 1	-

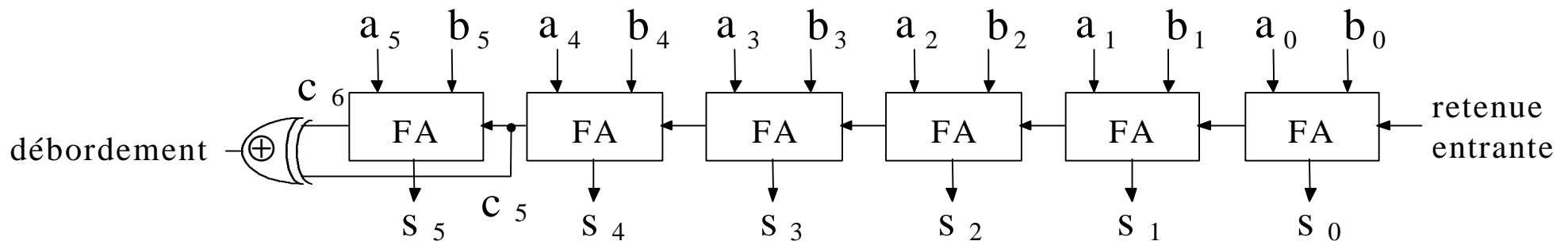


# Débordement (exemple sur 4 bits)

  


# Modulo $2^n - 1$

Carry wrap  
around adder

 

$$S = (A + B)_{\text{modulo } 7}$$


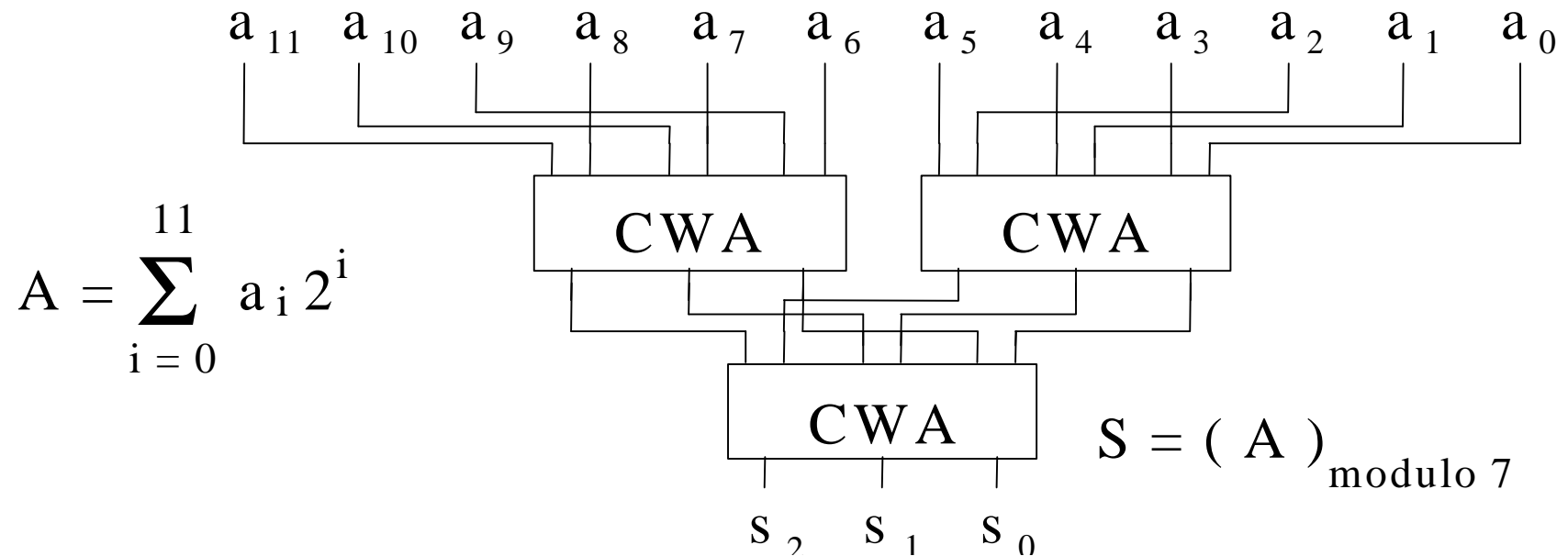


$$A = \sum_{i=0}^{11} a_i 2^i$$


$$S = (A)_{\text{modulo } 7}$$

# Arbre de Wallace

Compter les bits à 1 dans une chaîne

  

$7 \Rightarrow 3$

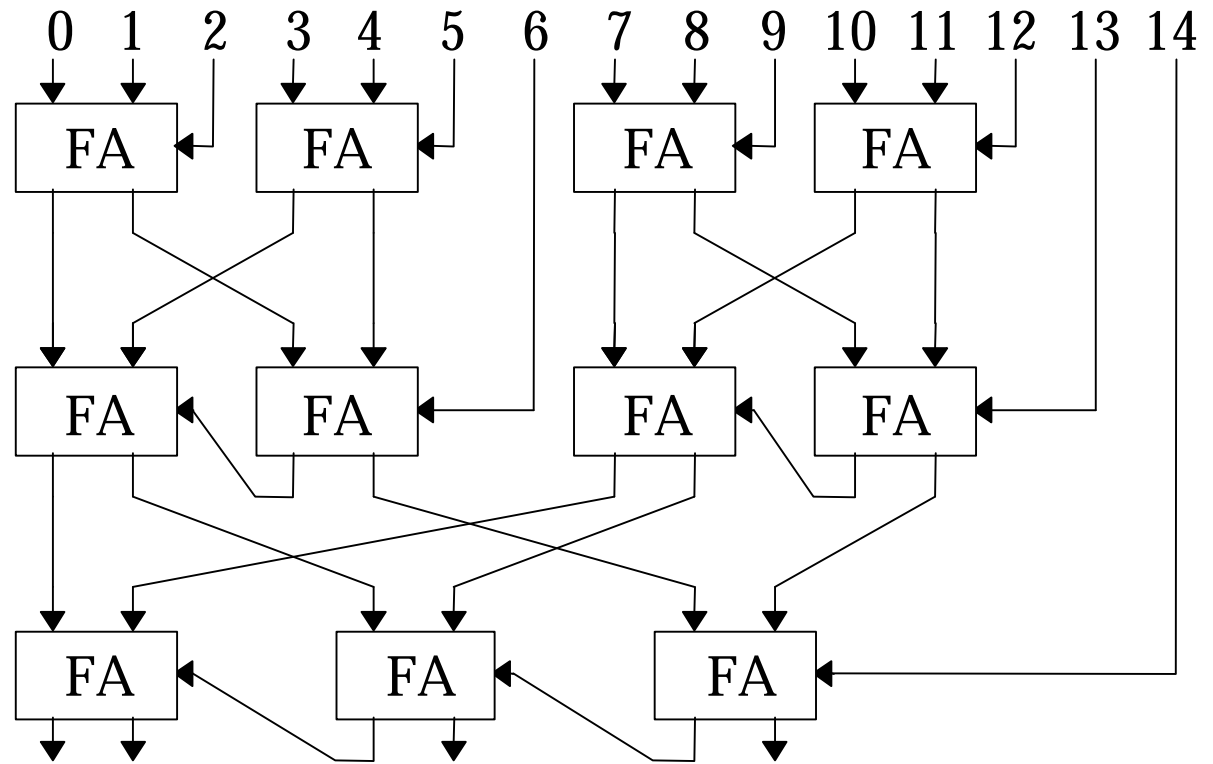


$15 \Rightarrow 4$


# Le "Full Adder" est Autodual

(propriété générale des additionneurs)

x	y	z	c	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$\cong$

 


$$\bar{x} = 1 - x$$

$$x + y + z = 2c + s$$

$$\bar{x} + \bar{y} + \bar{z} = 3 - x - y - z = 2(1-c) + (1-s) = 2\bar{c} + \bar{s}$$



# "Full Adder" (FA) symétrique

 


$c = \text{majorité}(x, y, z)$

$s = \text{si } c \text{ alors } (x \wedge y \wedge z) \text{ sinon } (x \vee y \vee z)$

$s = (x \wedge y \wedge z) \vee \bar{c} \wedge (x \vee y \vee z)$

	$\wedge$	M	$\vee$	c	s
000	0	0	0	0	0
001	0	0	1	0	1
011	0	1	1	1	0
111	1	1	1	1	1

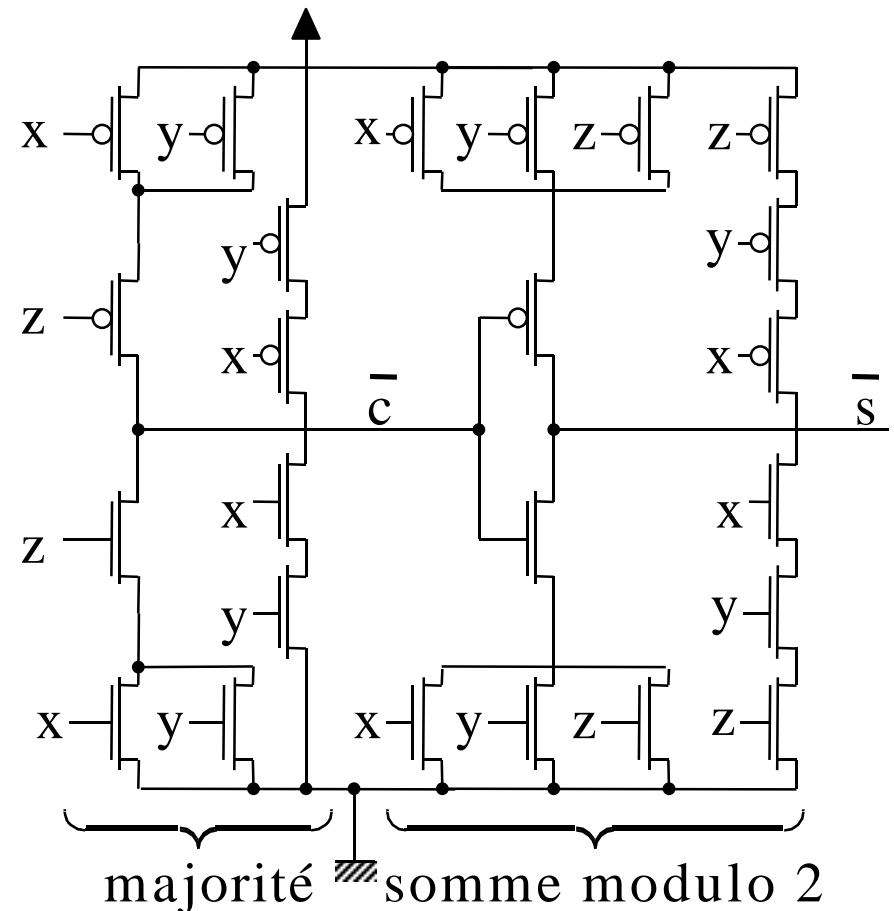



Circuit « miroir »

# Description VHDL dataflow du "Full Adder"



```
library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all,  
            IEEE.std_logic_components.all;  
  
entity FULL_ADDER is  
    Port ( X, Y, Z : in    std_logic;  
          C, S     : out   std_logic );  
end FULL_ADDER;
```

```
architecture DATAFLOW of FULL_ADDER is  
    signal CB, SB : std_logic;  
begin  
    CB <= not ((X and Y) or (X and Z) or (Y and Z));  
    SB <= not ((X and Y and Z) or ((X or Y or Z) and CB));  
    C <= not CB ;  
    S <= not SB ;  
end DATAFLOW;
```

 
 
```
configuration CFG_FULL_ADDER_DATAFLOW of FULL_ADDER is  
    for DATAFLOW  
    end for;  
end CFG_FULL_ADDER_DATAFLOW;
```




# dessin du "Full Adder"

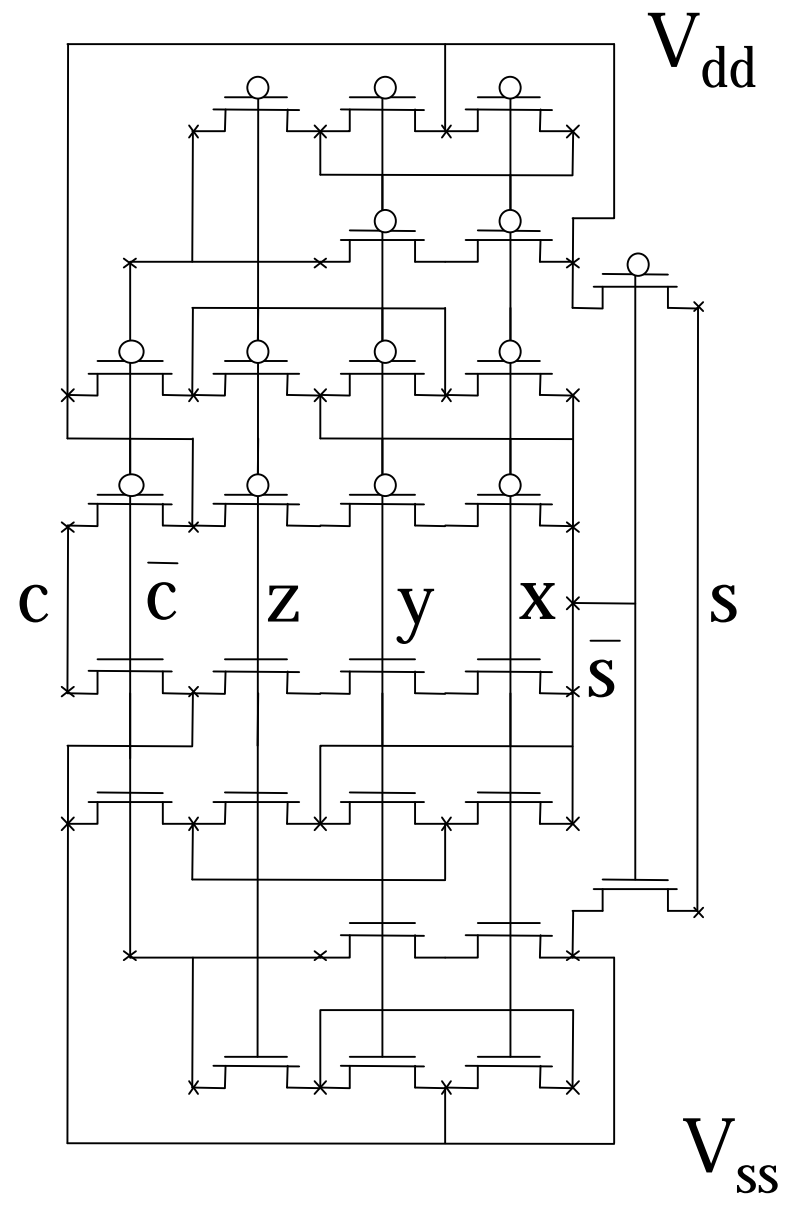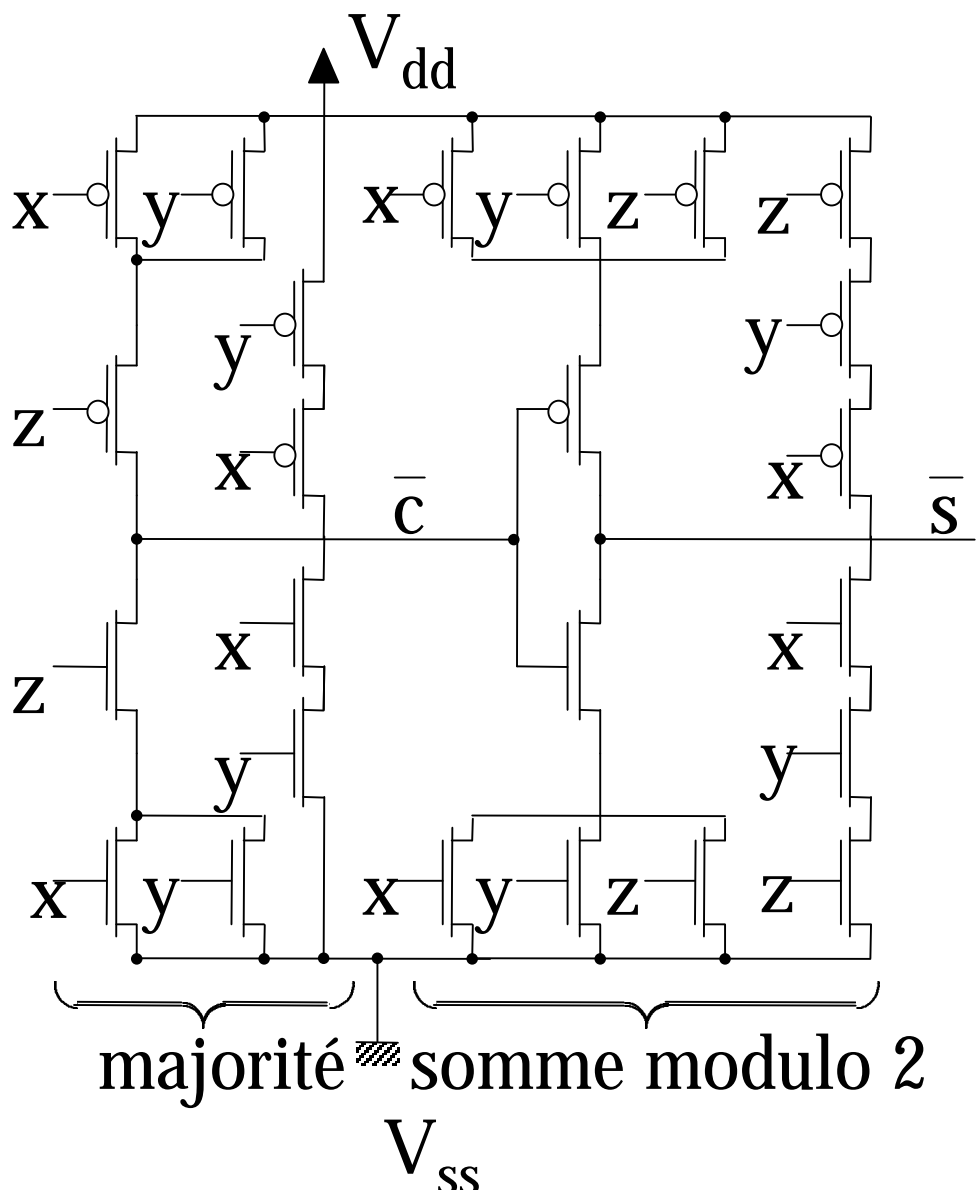

# dessin bâton du full adder

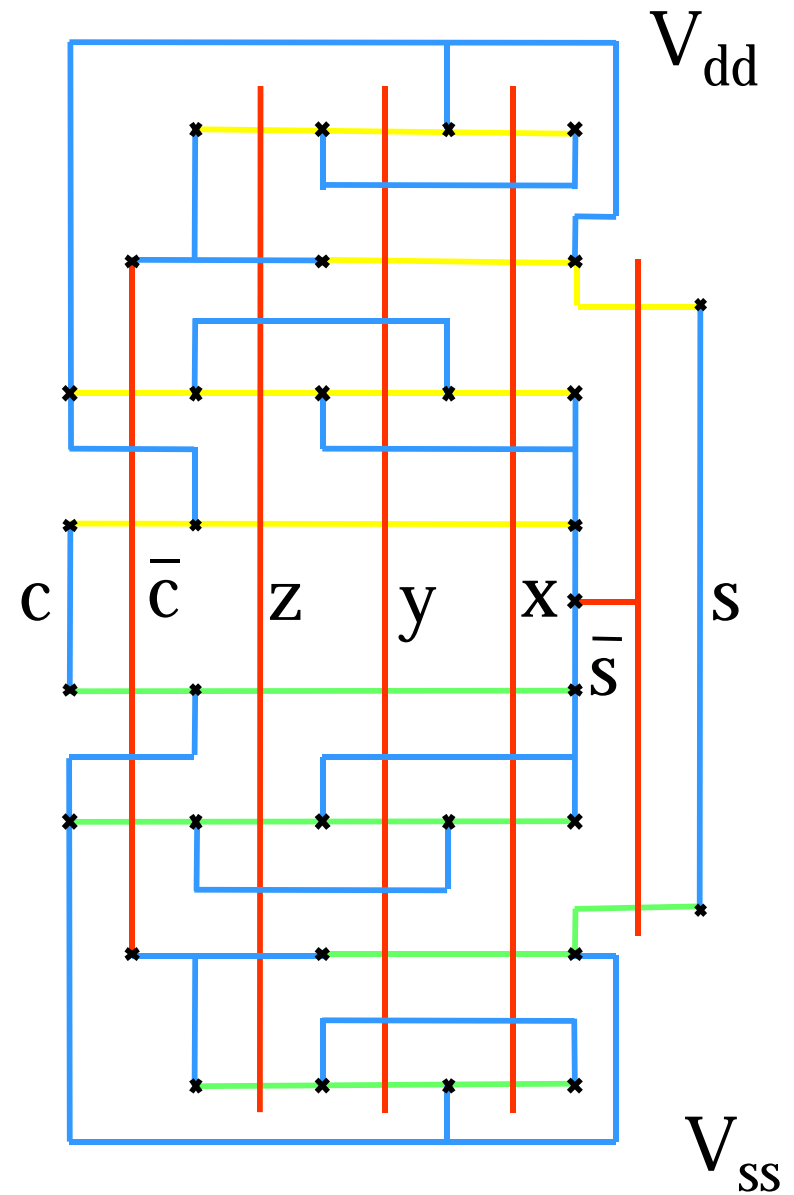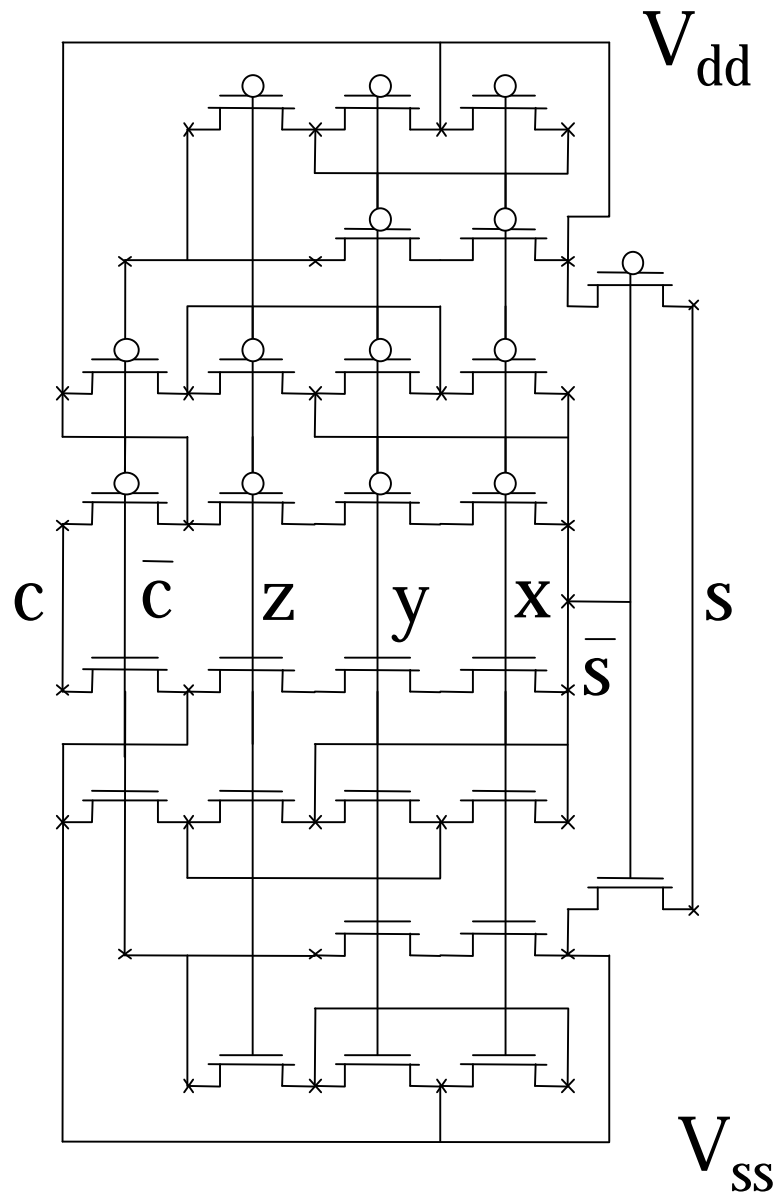


 
# "Full Adder" (FA) en cascode différentiel




$$s = x \oplus y \oplus z = x \wedge y \wedge z \vee x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} \vee \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z \vee \bar{x} \wedge y \wedge \bar{z}$$

$$c = \text{majorité}(x,y,z) = y \wedge z \vee x \wedge \bar{y} \wedge z \vee x \wedge y \wedge \bar{z}$$

# "Full Adder" (FA) symétrique

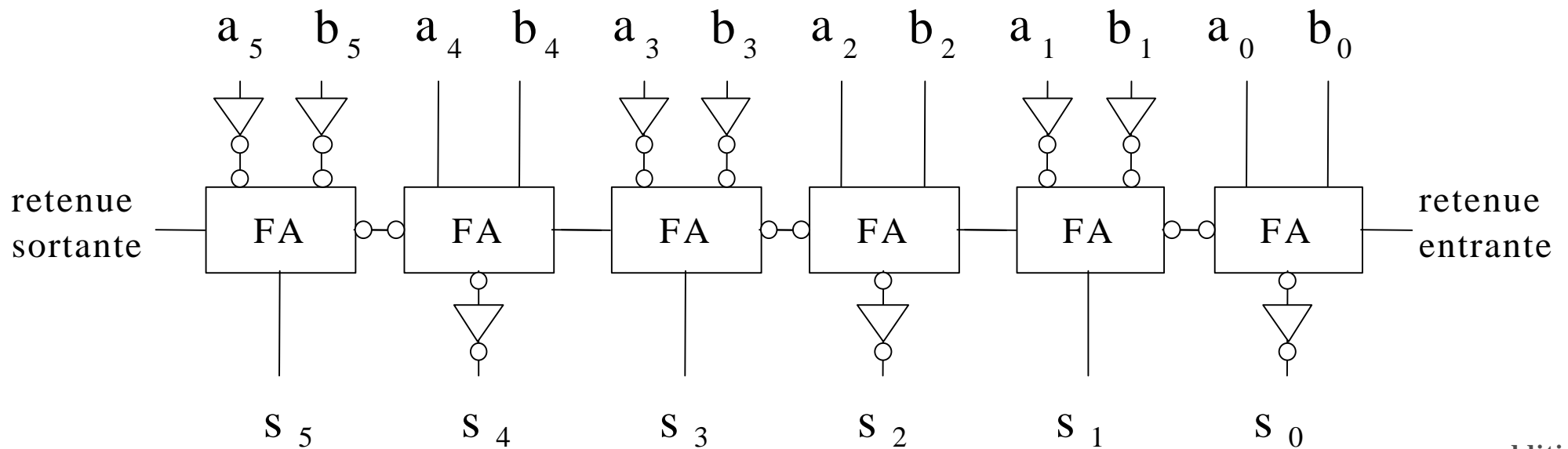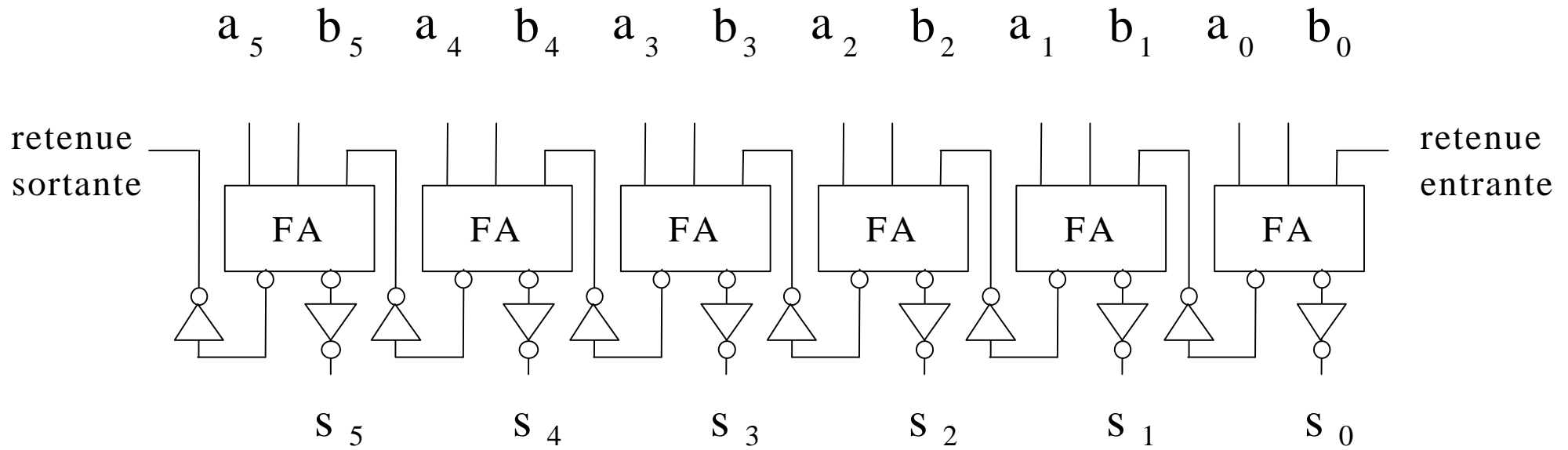

# "Full Adder" (FA) dissymétrique

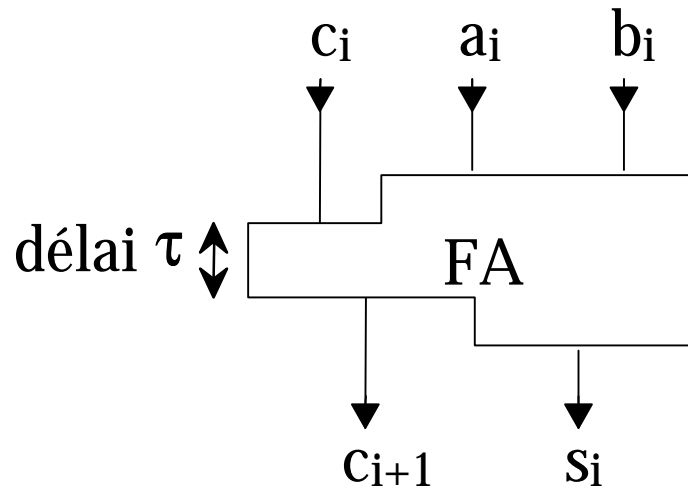

minimiser le délai  $\tau$  entre  $c_i$  et  $c_{i+1}$  (au dépens des autres)


$a_i$	$b_i$	$c_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	$c_i$
0	1	$c_i$	$\overline{c_i}$
1	0	$c_i$	$\overline{c_i}$
1	1	1	$c_i$

$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
$a_i = b_i$		$a_i$	$c_i$
$a_i \neq b_i$		$c_i$	$\overline{c_i}$

Méthode pour synthèse à porte de transmission: faire passer les variables
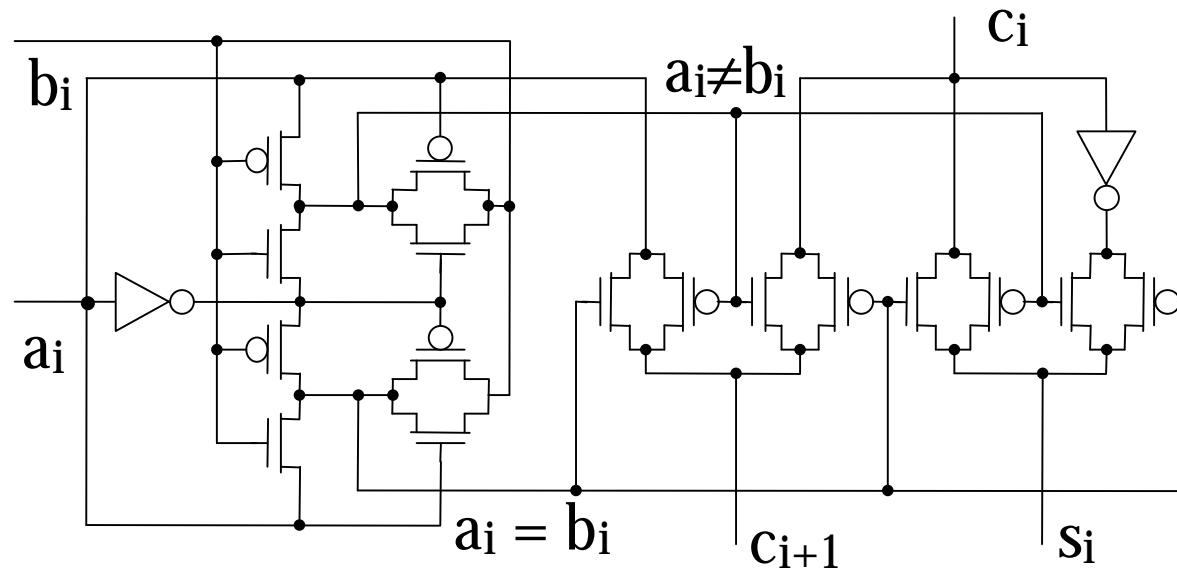
# "Full Adder" (FA) à porte de transmission




**si**  $a_i = b_i$  **alors**  $C_{i+1} := a_i$  ,  $S_i := \underline{C_i}$


**si**  $a_i \neq b_i$  **alors**  $C_{i+1} := C_i$  ,  $S_i := C_i$



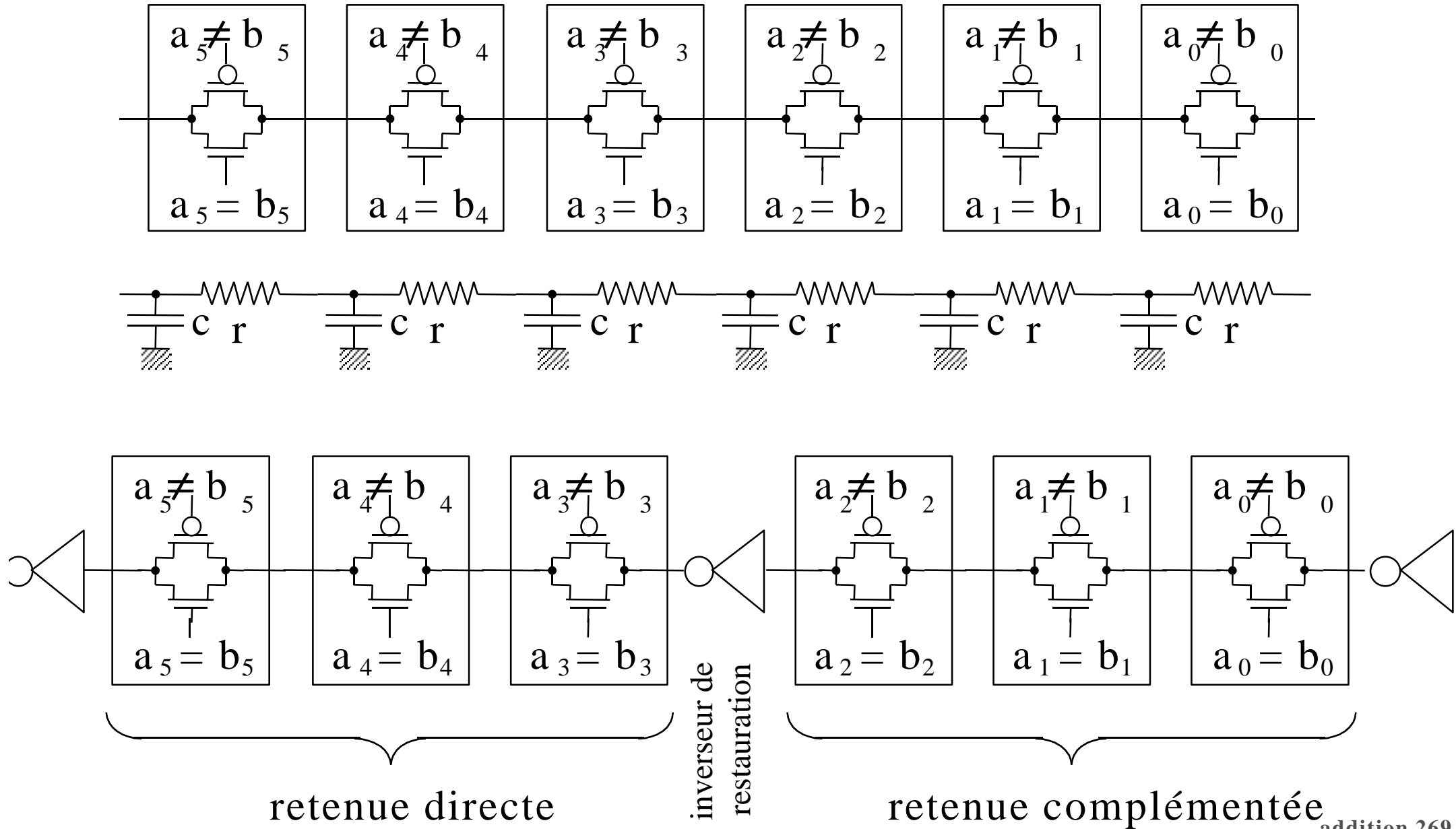
# Amélioration du délai de l'addition à porte de transmission


 
# Additionneur à 2 portes sur le chemin de la retenue



 
# Additionneur à 1 porte sur le chemin de la retenue



# Génération et propagation de la retenue


$a_i$	$b_i$	$c_{i+1}$
0	0	0
0	1	$c_i$
1	0	$c_i$
1	1	1

 $k_i$  (Absorption)  $k_i = \overline{a_i \vee b_i}$   
 $p_i$  (Propagation)  $p_i = a_i \oplus b_i$   
 $g_i$  (Génération)  $g_i = a_i \wedge b_i$




A	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
+B	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	p	p	g	k	k	p	p	g	k	g	k	p	p	k
	←←←←←←←←←←←←←←←←													
C	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0

 
$$c_{i+1} = (p_i \wedge c_i) \vee g_i = (\overline{k_i} \wedge c_i) \vee g_i$$


 
$$\overline{c_{i+1}} = (p_i \wedge \overline{c_i}) \vee k_i = (g_i \wedge \overline{c_i}) \vee k_i$$



# Propagation "Manchester"

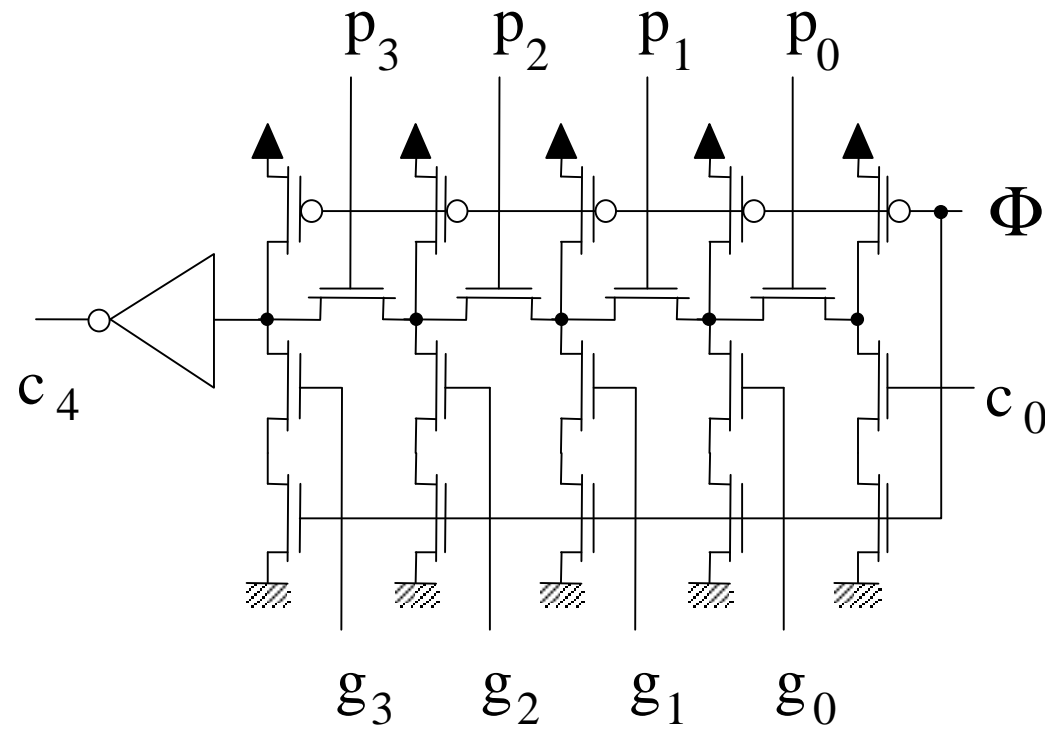

# Anticipation du calcul de la retenue (1)


Définissons  $g_i$  et  $p_i$  de la façon suivante:

$$g_i = a_i \wedge b_i \quad \text{génération de retenue au rang } i$$


$$\bar{k}_i = a_i \vee b_i \quad \text{propagation de retenue au rang } i$$

$$c_{i+1} = g_i \vee \bar{k}_i \wedge (g_{i-1} \vee \bar{k}_{i-1} \wedge (g_{i-2} \vee \bar{k}_{i-2} \wedge c_{i-2}))$$
 
$$c_{i+1} = g_i \vee \bar{k}_i \wedge g_{i-1} \vee \bar{k}_i \wedge \bar{k}_{i-1} \wedge g_{i-2} \vee \bar{k}_i \wedge \bar{k}_{i-1} \wedge \bar{k}_{i-2} \wedge c_{i-2}$$



$a_i$	$b_i$	$\bar{k}_i$	$g_i$	$c_{i+1}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	f(entrées)
1	0	1	0	f(entrées)
1	1	1	1	0

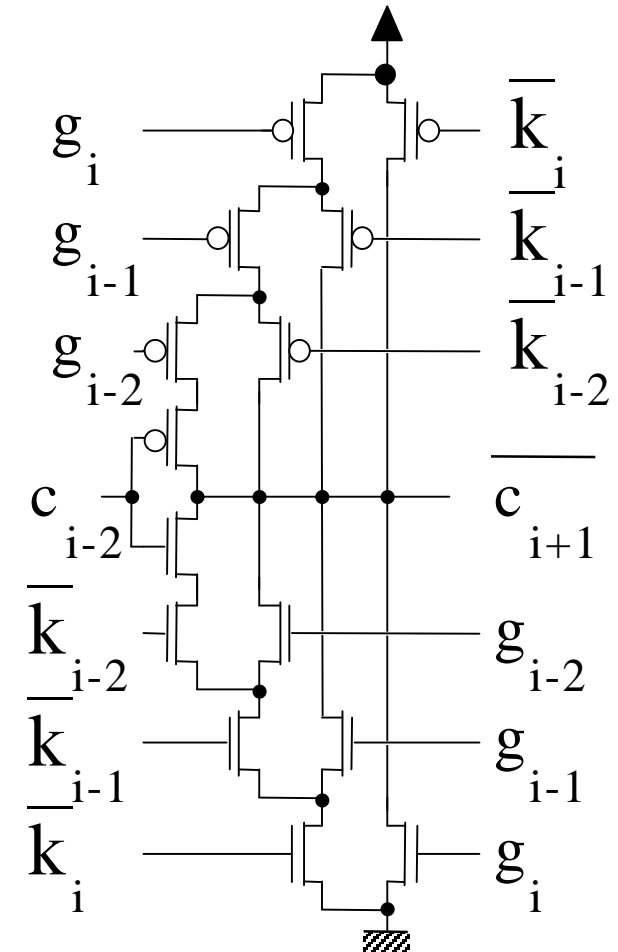


Application récursive



$$f(\text{entrées}) = c_i$$
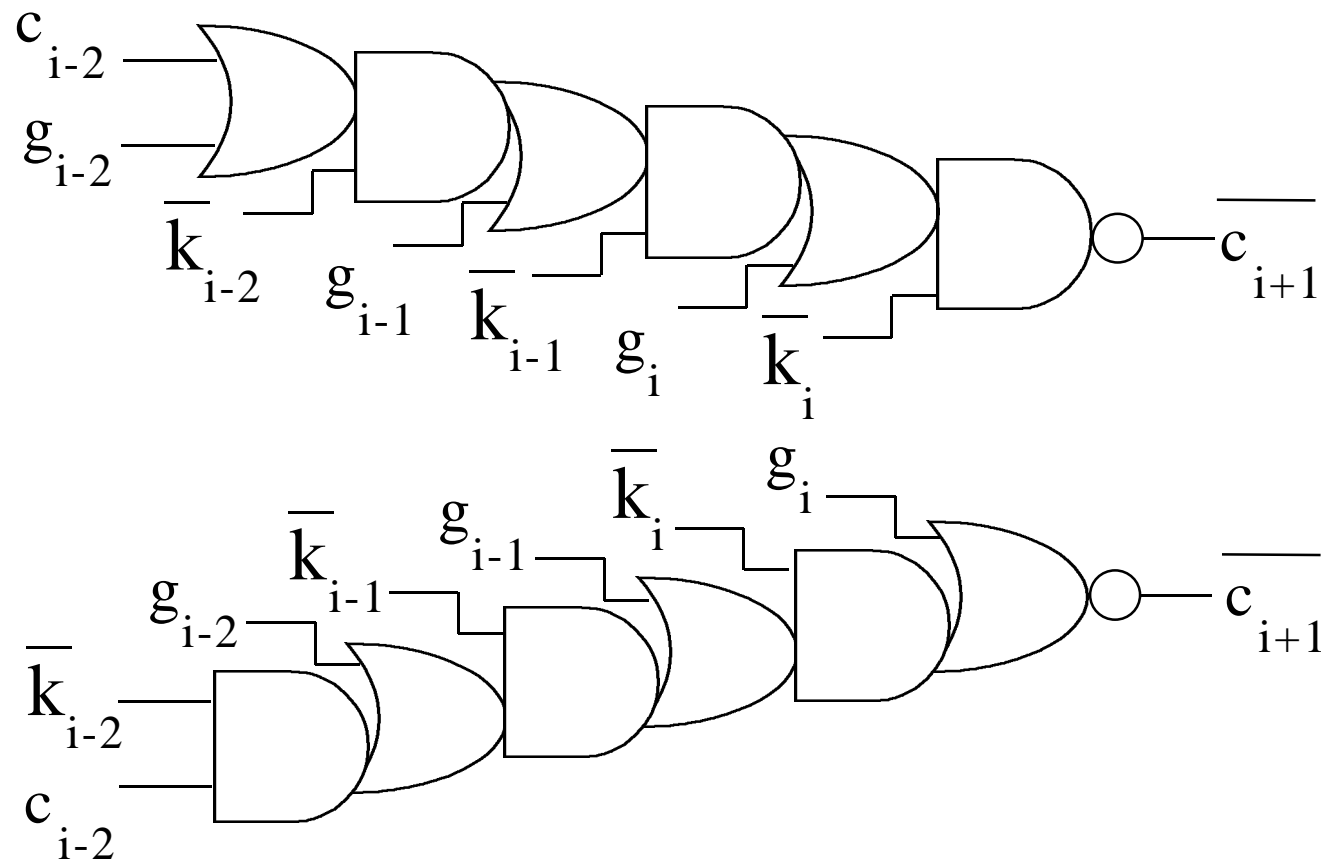
# Anticipation du calcul de la retenue (2)

$$\bar{k}_i \geq g_i \Rightarrow c_{i+1} = g_i \vee (\bar{k}_i \wedge c_i) = \bar{k}_i \wedge (g_i \vee c_i)$$


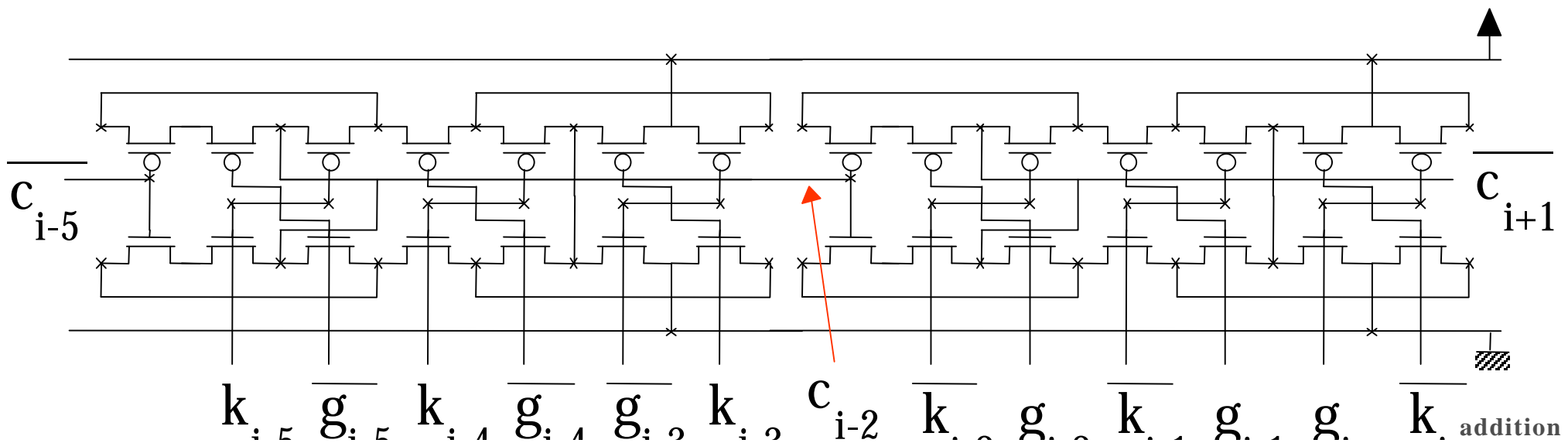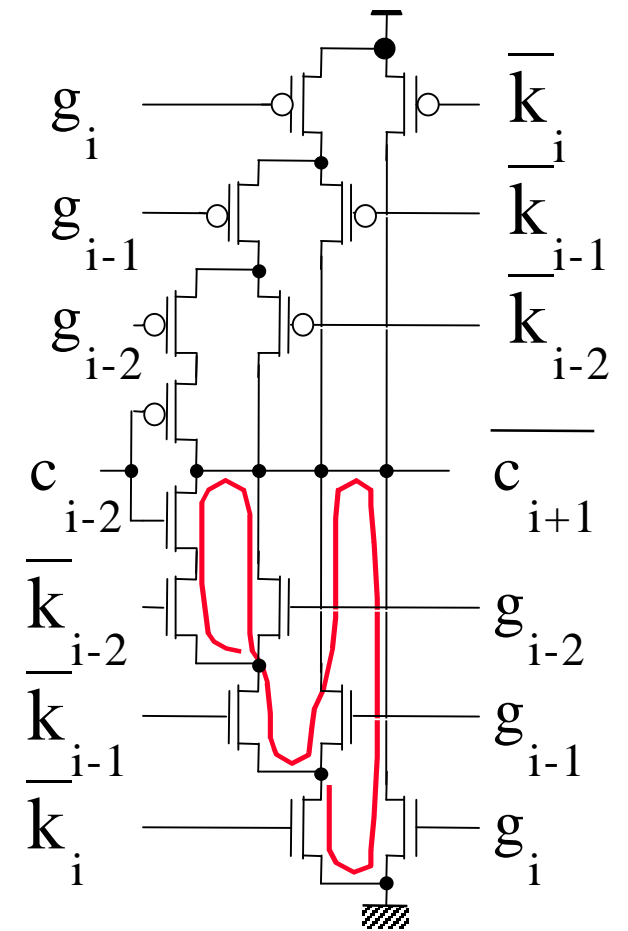
# Mise en ligne des transistors de l'anticipation






# Écriture de Shannon


On doit réaliser  $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$

on veut disposer de temps pour calculer  $x_1$

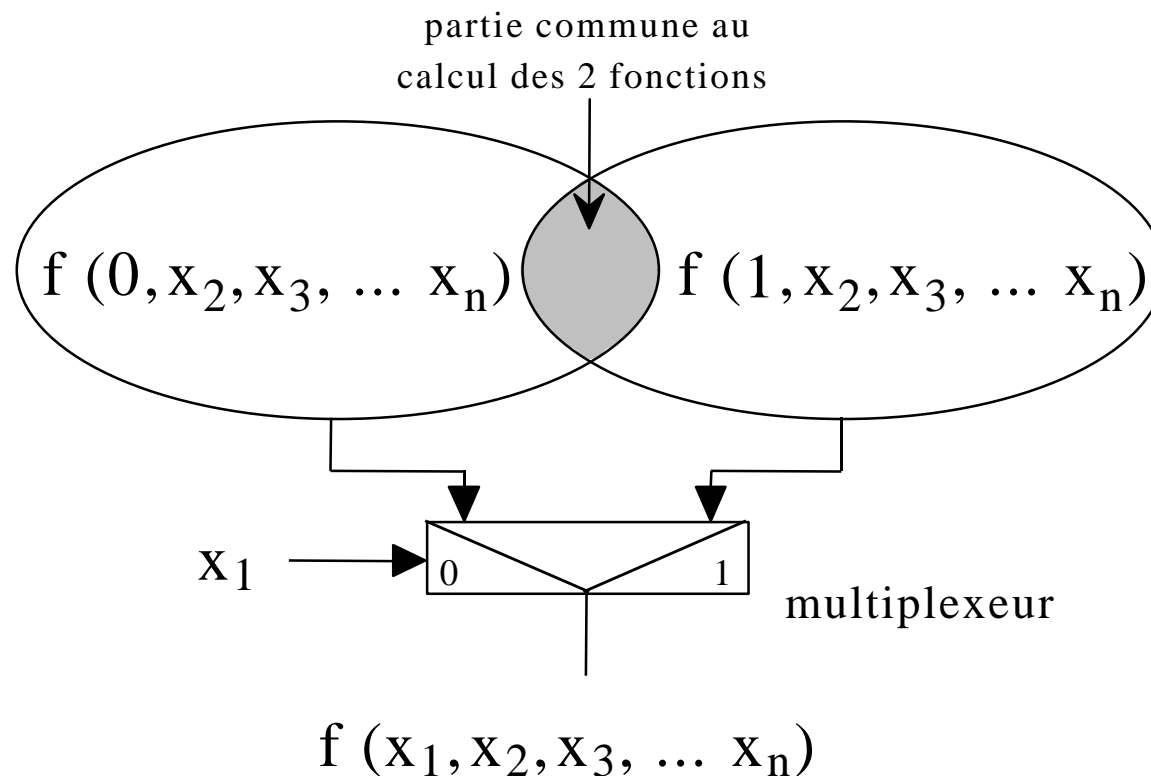$\Rightarrow$  on précalcule  $f(0, x_2, x_3, \dots, x_n)$  et  $f(1, x_2, x_3, \dots, x_n)$



# Carry select adder

 

La retenue entrante ne se propage pas à travers les FA




⇒ on dispose de temps pour la calculer

Définissons  $\mathbf{G}_{i,j}$  et  $\mathbf{K}_{i,j}$  de la façon suivante



$\mathbf{G}_{i,j}$  = *génération de la retenue  $i$  entre le rang  $i$  et le rang  $k$*

$\mathbf{K}_{i,j}$  = *destruction de la retenue  $i$  entre le rang  $i$  et le rang  $k$*

# Cellule de carry select adder

  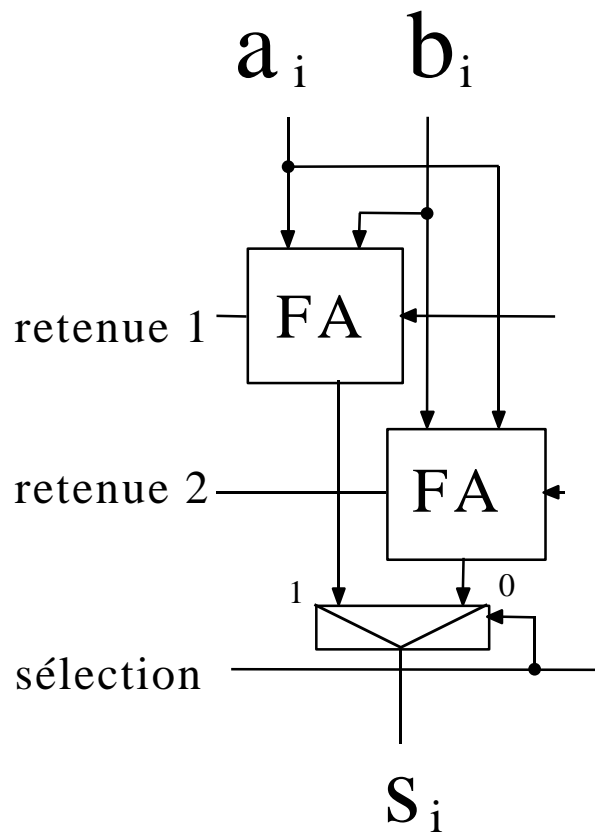




# Additionneur en temps $\sqrt{n}$

 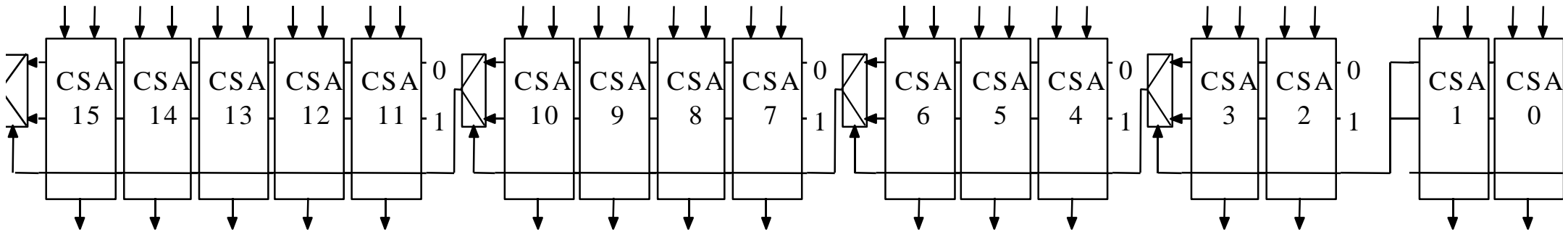





$$\sum_{i=1}^{\tau-2} i = \frac{(\tau-2) * (\tau-3)}{2} \approx \frac{(\tau-2)^2}{2}$$

$$\tau = \sqrt{n} + 2$$
 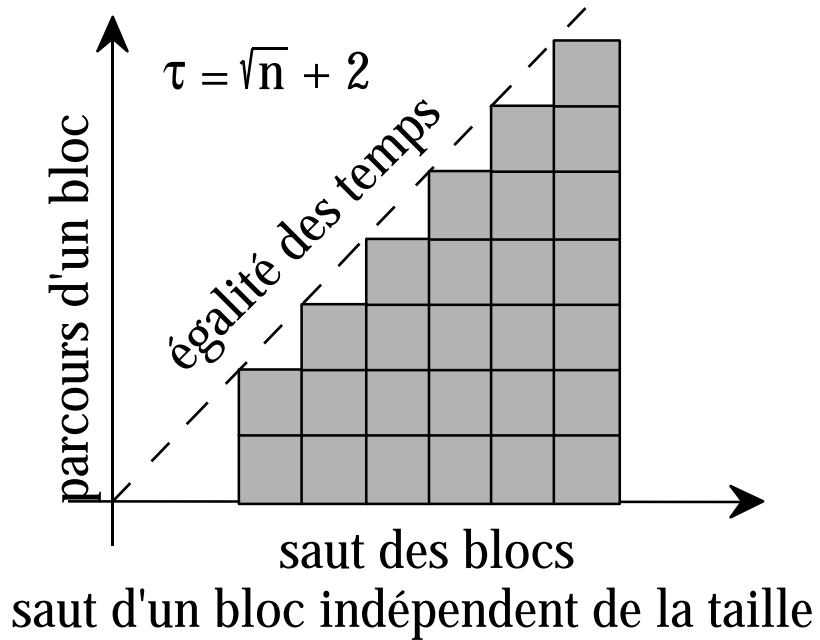 
# Méthode graphique pour équilibrer les délais d'un CSA



# Première cellule d'un bloc de CSA

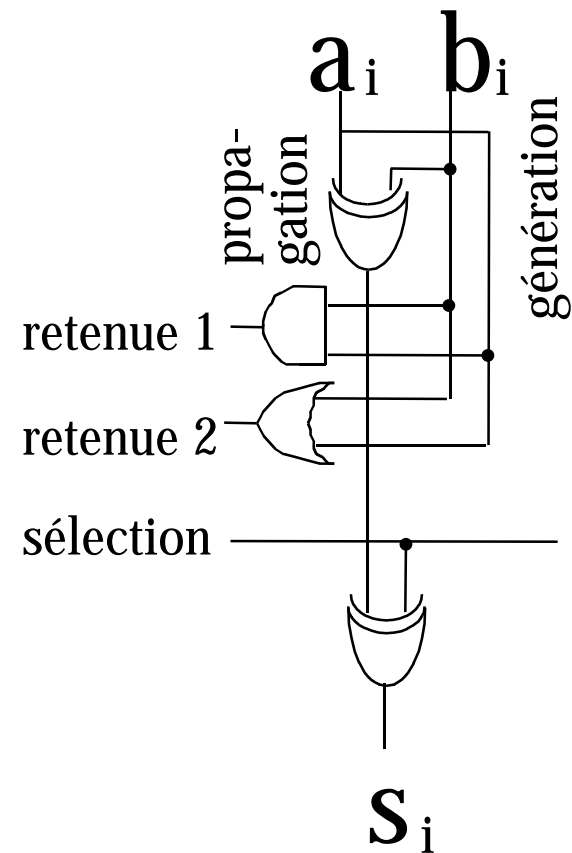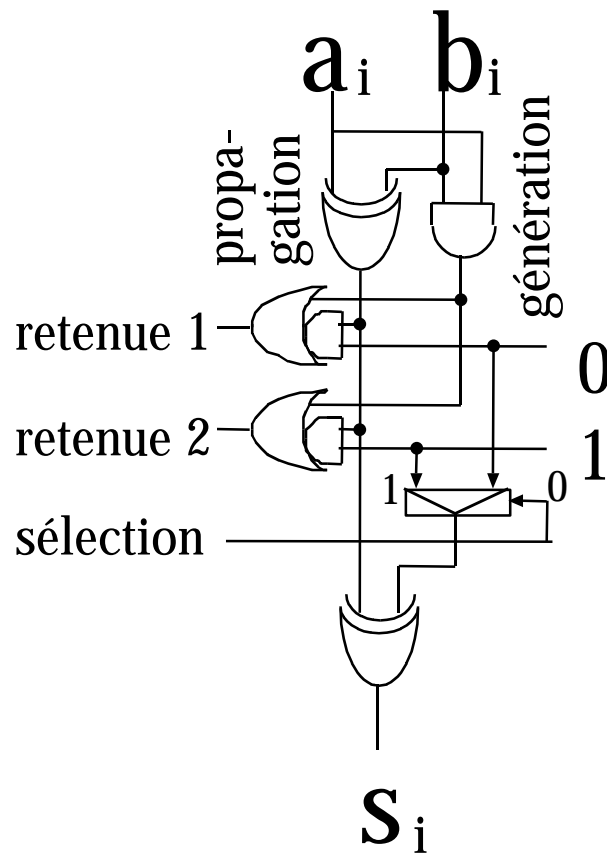 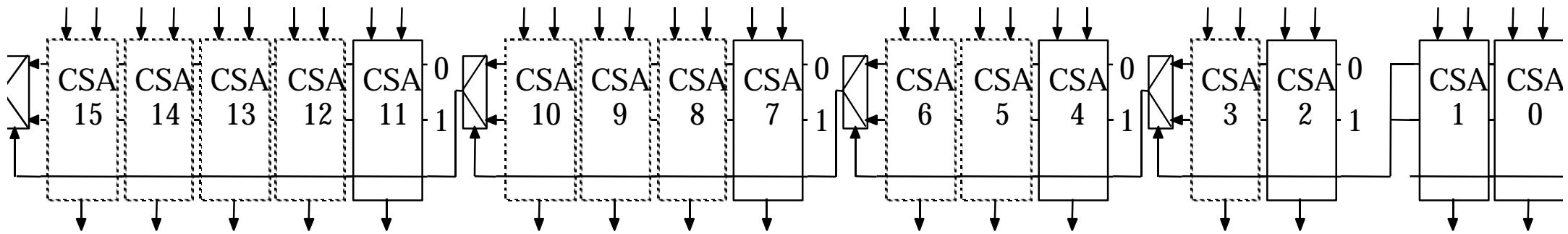

# Additionneur en temps $\log_2(n)$

Définissons  $g_i$ ,  $p_i$ ,  $G_{i,j}$  et  $P_{i,j}$  de la façon suivante:


$G_{i,i} = g_i = a_i \wedge b_i$       *génération de retenue au rang  $i$*

$P_{i,i} = p_i = a_i \oplus b_i$       *propagation de retenue au rang  $i$*


$G_{i,k} = G_{i,j} \vee P_{i,j} \wedge G_{j-1,k}$       *génération de retenue entre le rang  $i$  et le rang  $k$  ( $n \geq i \geq j > k \geq 0$ )*

$P_{i,k} = P_{i,j} \wedge P_{j-1,k}$       *propagation de la retenue du rang  $k$  au rang  $i$*


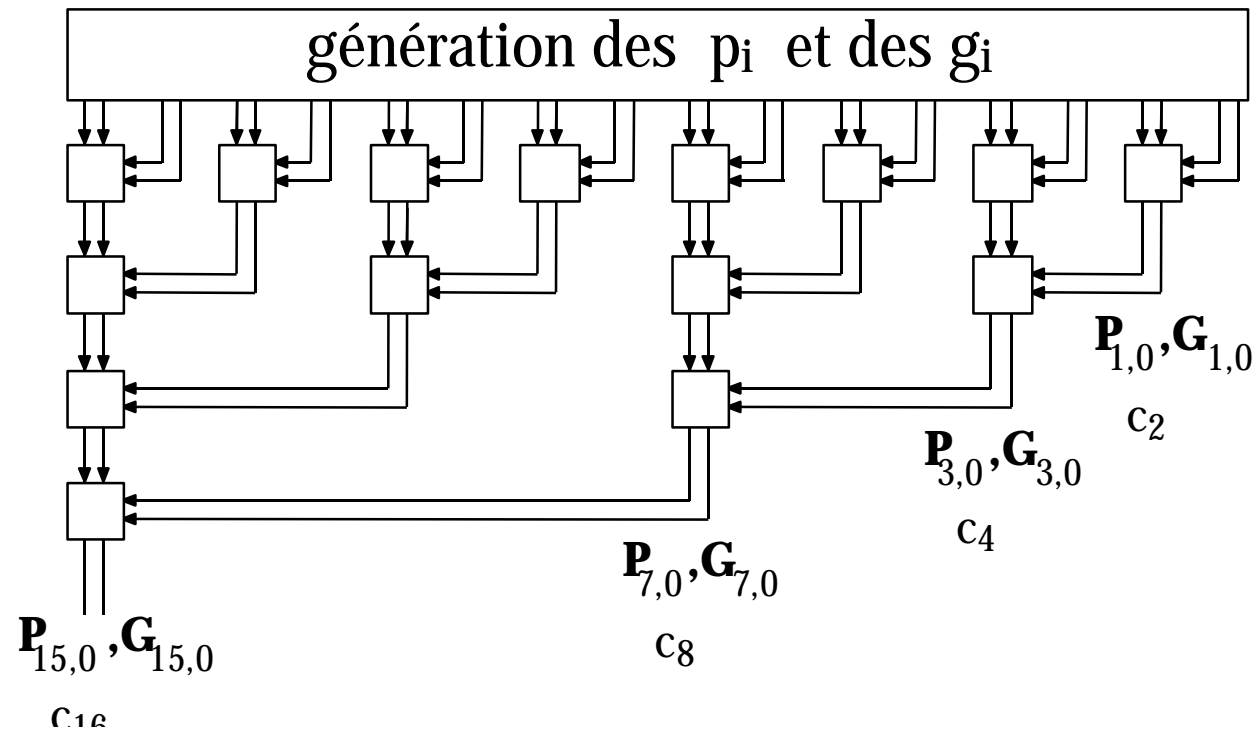
$c_{i+1} = G_{i,0} \vee P_{i,0} \wedge c_0$       *retenue au rang  $i+1$ , ce que l'on cherche à obtenir*




 
# Cellule de Brent et Kung pour calculer les "propagation de groupe" et "génération de groupe"



  $(\pi_2 \wedge \pi_1, \gamma_2 \vee \pi_2 \wedge \gamma_1)$



Réalisation à portes logiques

 
 


Réalisation à multiplexeurs

- Associative
- Non commutative
- Idempotente
- Non décroissante (inverseurs)

$$\mathbf{G}_{i,k} = \mathbf{G}_{i,j} \vee \mathbf{P}_{i,j} \wedge \mathbf{G}_{j-1,k}$$
  
$$\mathbf{P}_{i,k} = \mathbf{P}_{i,j} \wedge \mathbf{P}_{j-1,k}$$





# Additionneur de Brent et Kung en temps $\log_2(n)$


1<sup>ere</sup> Étape

génération des  $p_i$  et des  $g_i$


2<sup>eme</sup> Étape

3<sup>eme</sup> Étape


4<sup>eme</sup> Étape

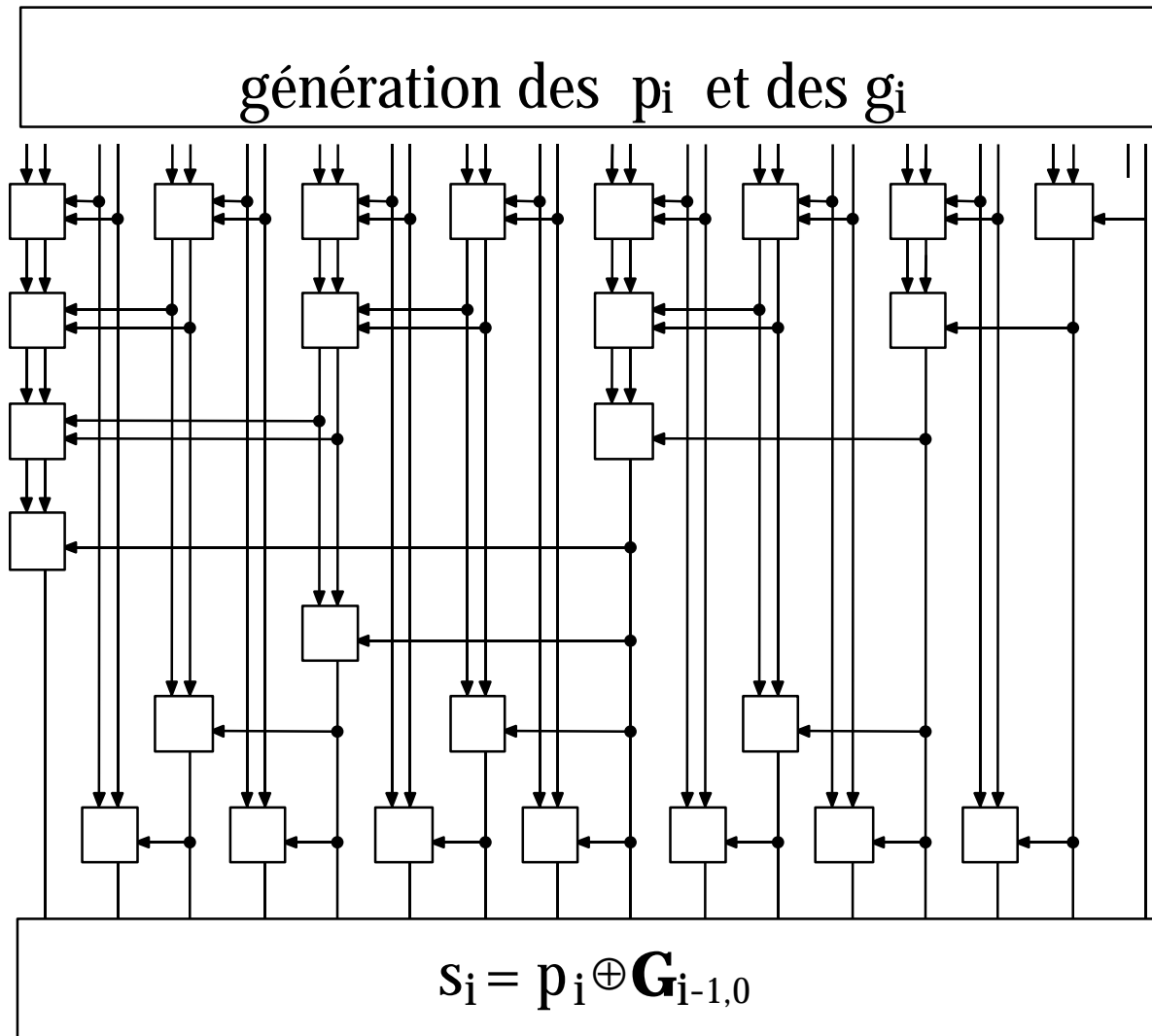




# Additionneur de Brent et Kung

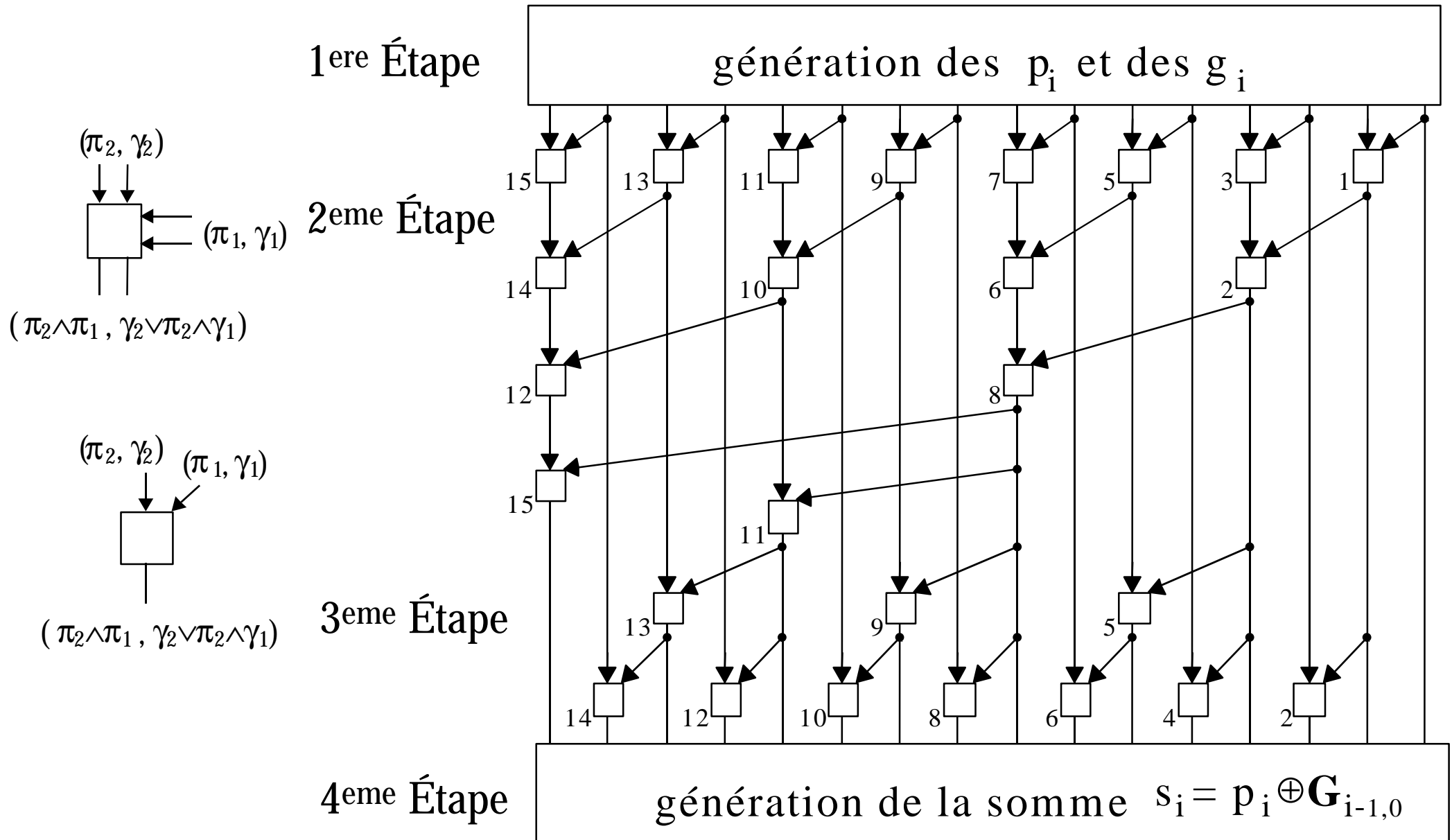
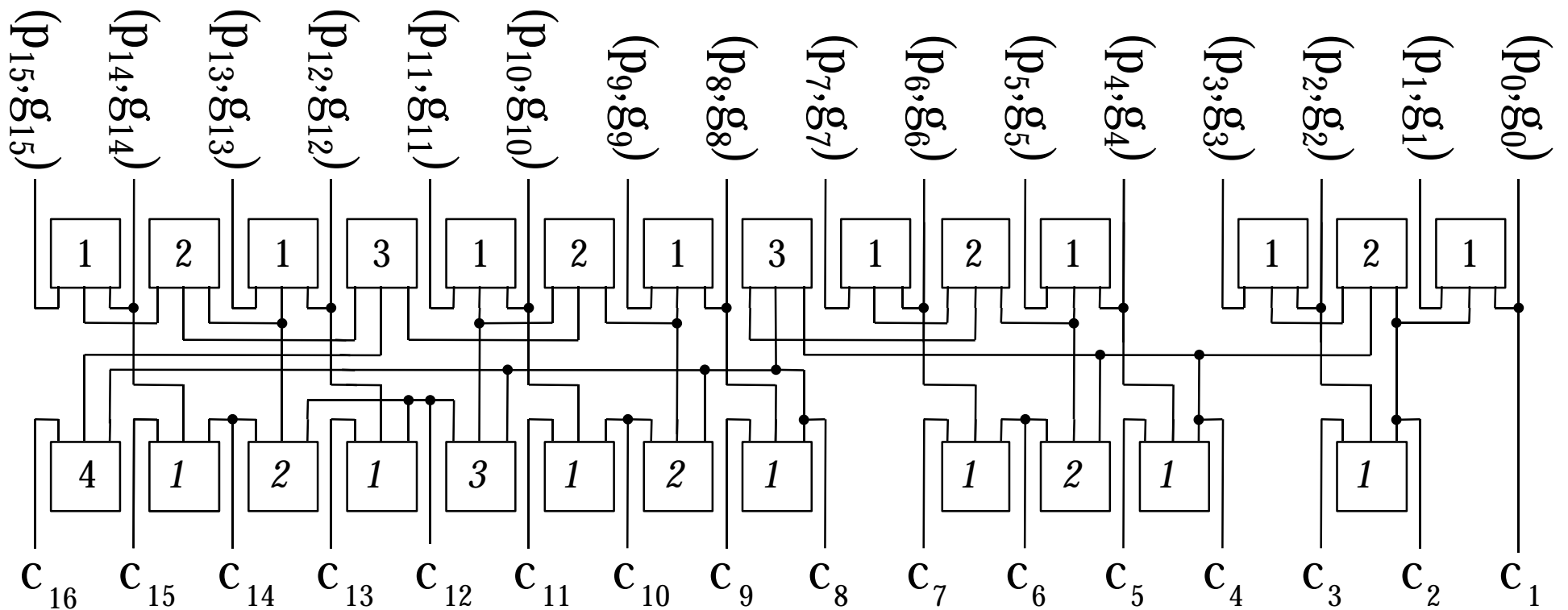
# Mise à plat des deux arbres binaires (16 bits)



   
# Additionneur en temps $\log_2(n)$ de Sklanski




# Incrémenteur en temps $\log_2(n)$

Dans un incrémenteur  $B := A + c$ ,  
les génération  $\mathbf{G}$  sont toujours 0. On ne calcule que les  $\mathbf{P}$

incrémenteur  
à propagation

 


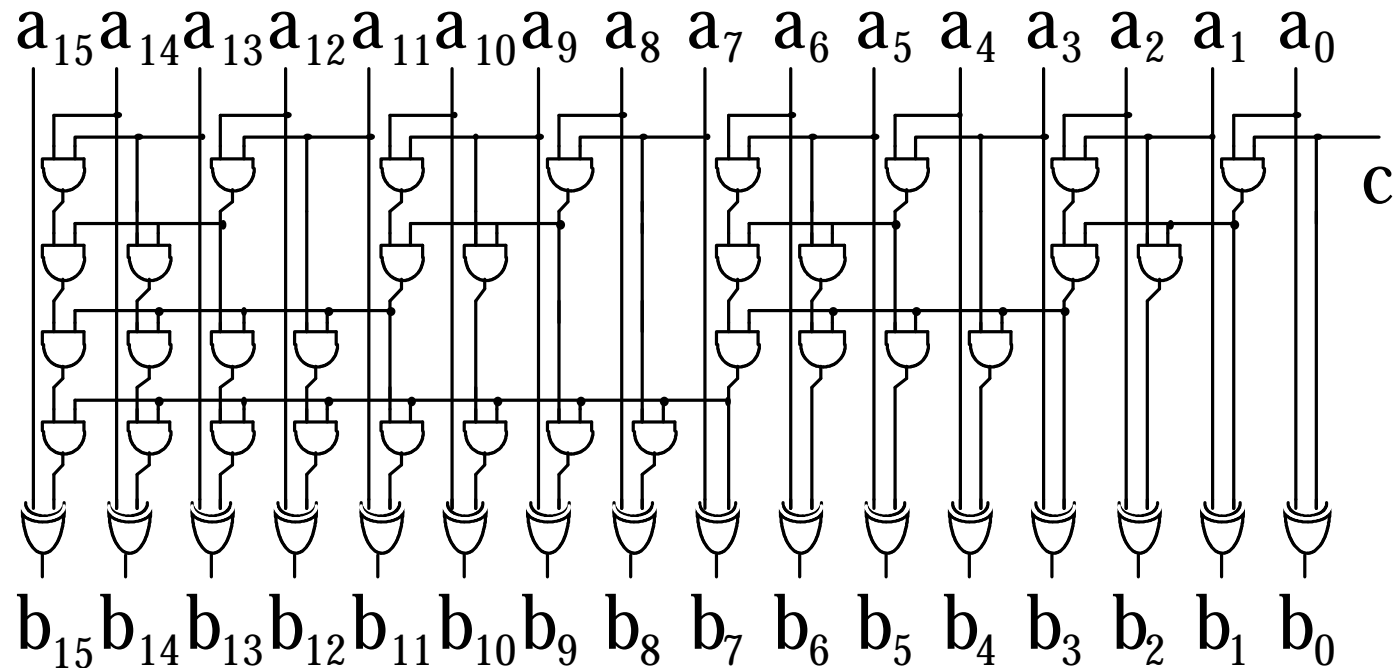calcul des  
 $\mathbf{P}$  inspiré  
du précédent


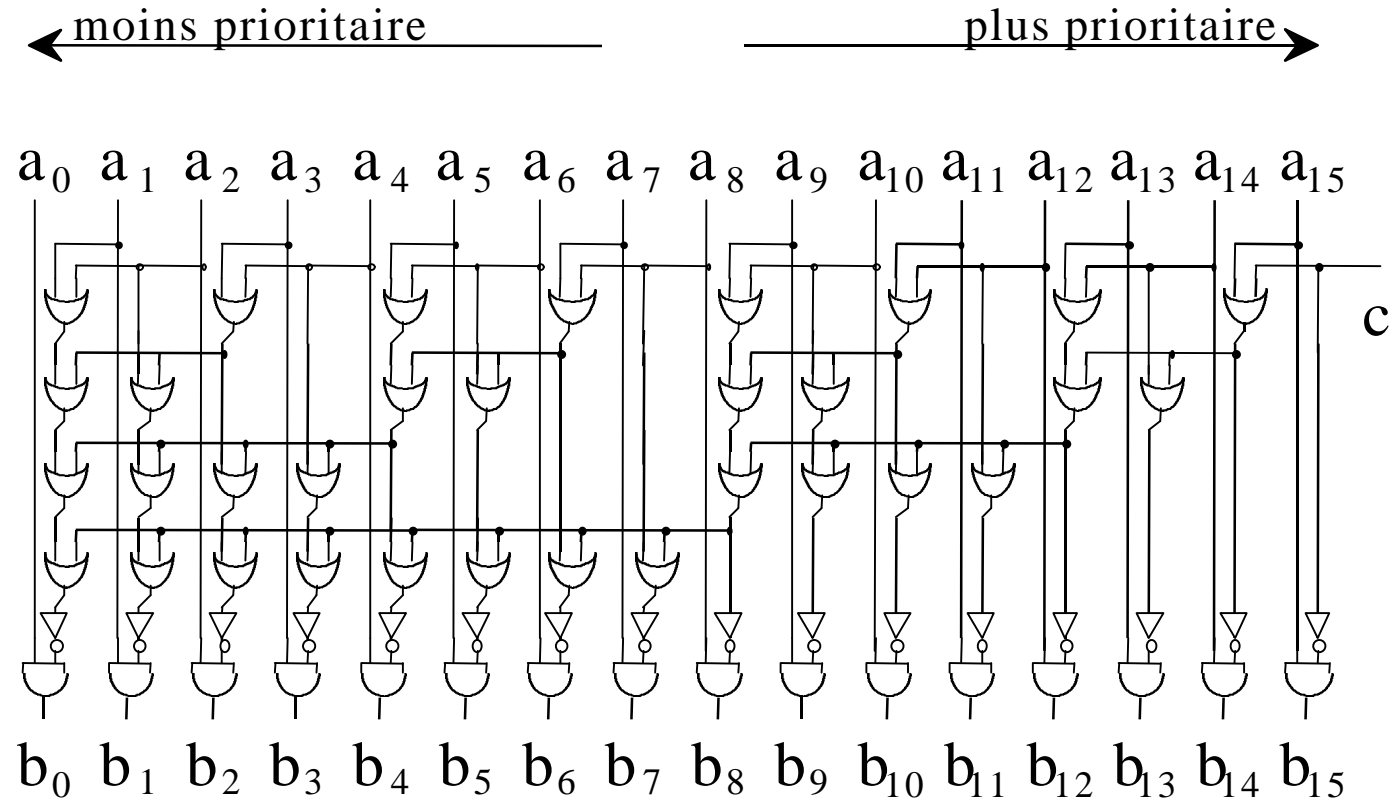
# Priorité en temps $\log_2(n)$


calcul du masque  
inspiré du calcul  
des **P** précédent




Attention: l'ordre des bits  $a$  a été inversé sur ce schéma.

Ce circuit est utilisé dans les opérateurs virgule flottante pour déterminer le chiffre le plus significatif d'un nombre en vue d'éliminer les zéros en poids forts (non significatifs).



# Additionneur en temps $\sqrt{n}$

 

$\sqrt[2]{n}$

 

# Additionneur en temps $\sqrt[3]{n}$

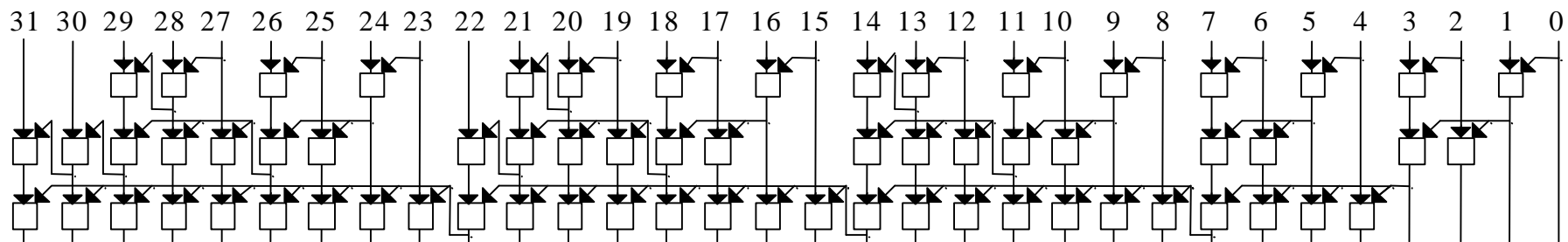
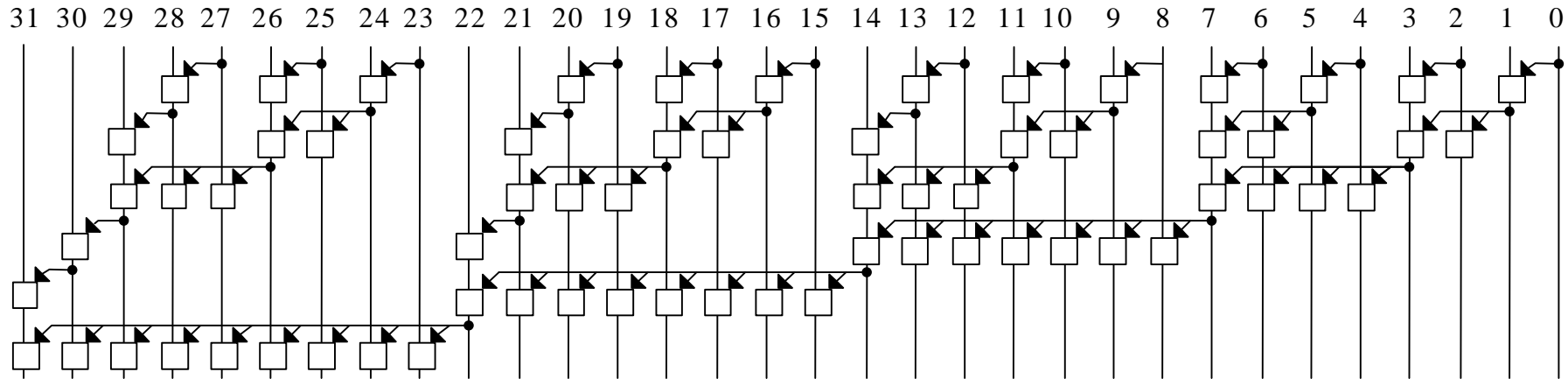


Pour un délai  $\tau$  le nombre  $n$  de bits est :



$$\sum_{i=1}^{\tau} \sum_{j=1}^i j \Rightarrow \tau = \sqrt[3]{n}$$




# Additionneur mixte racine-log

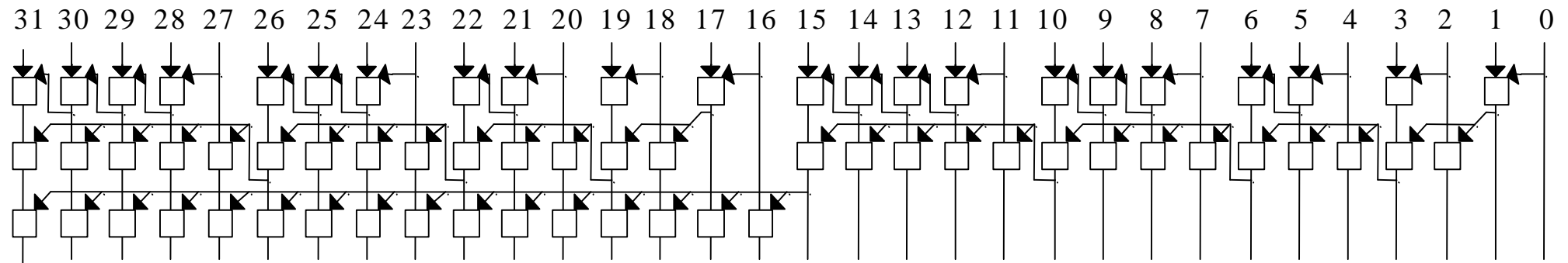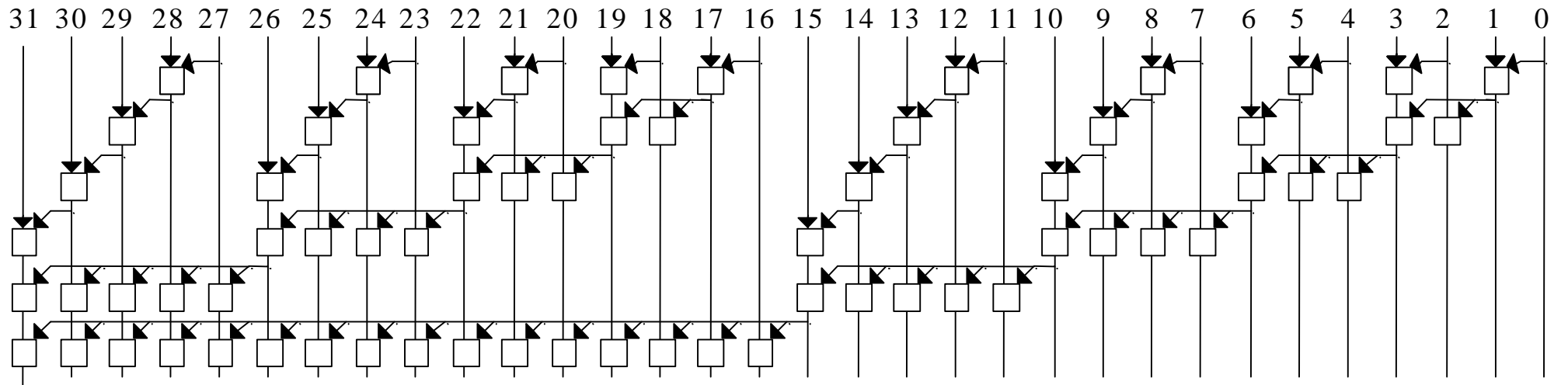

# Additionneur de Brent et Kung

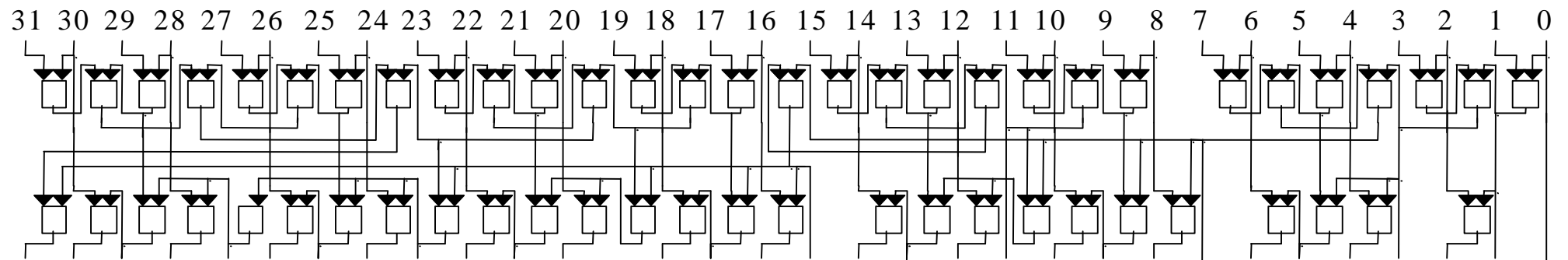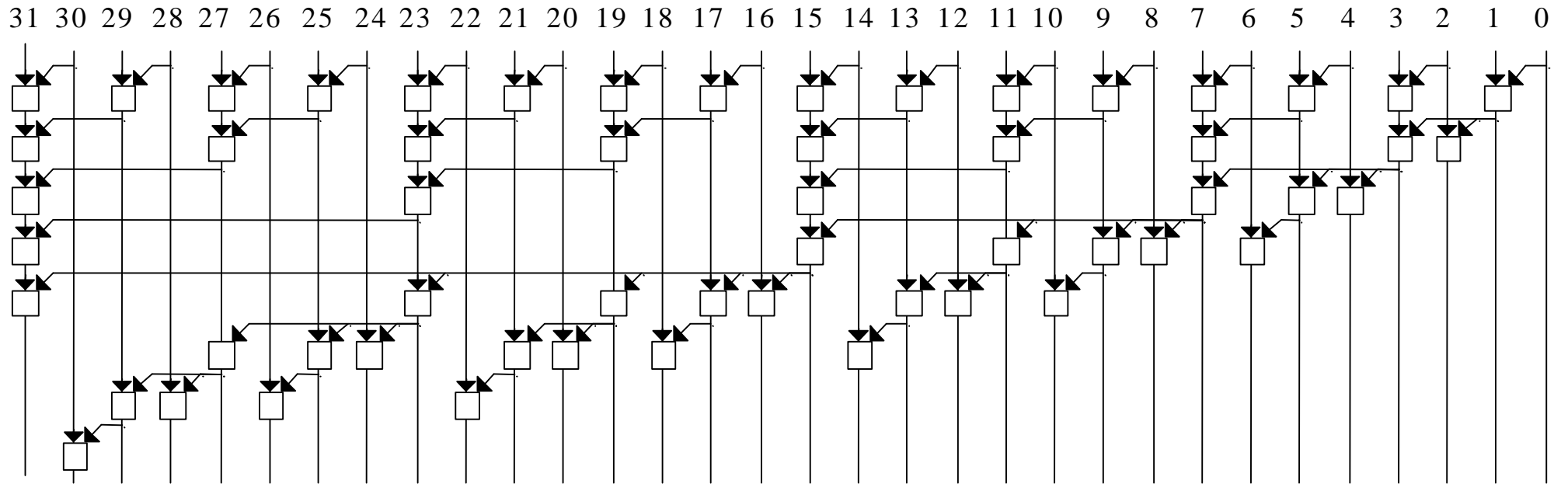


# Additionneur de Brent et Kung modifié

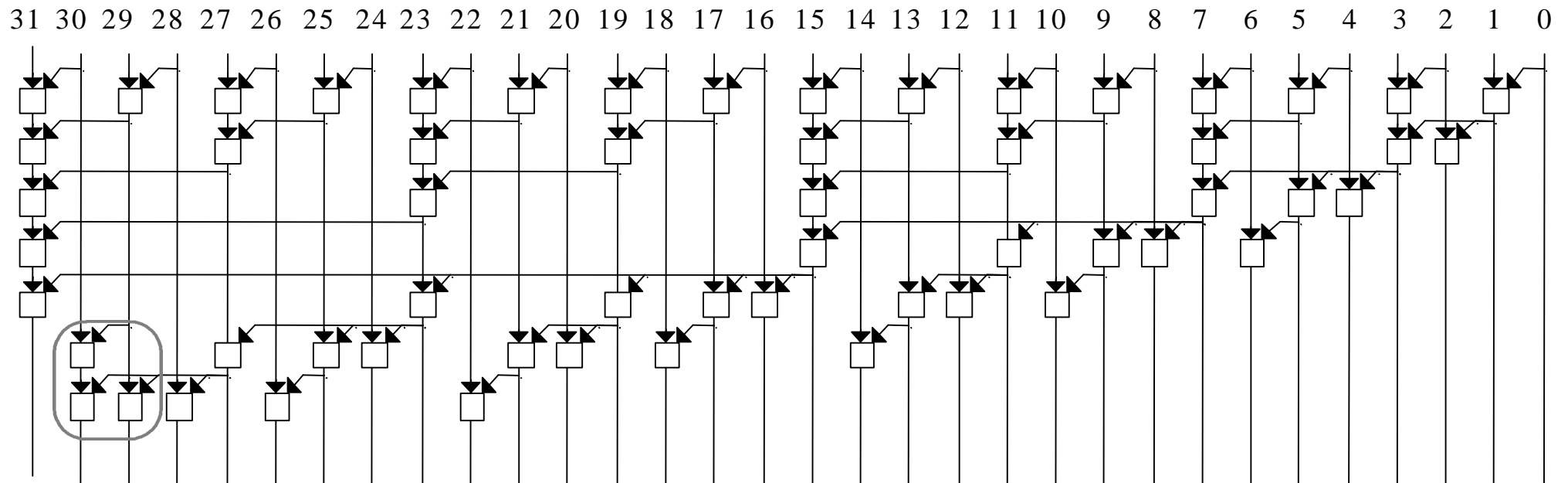


Une cellule de plus (+ 2%) décroît le chemin critique de 8 à 7 cellules
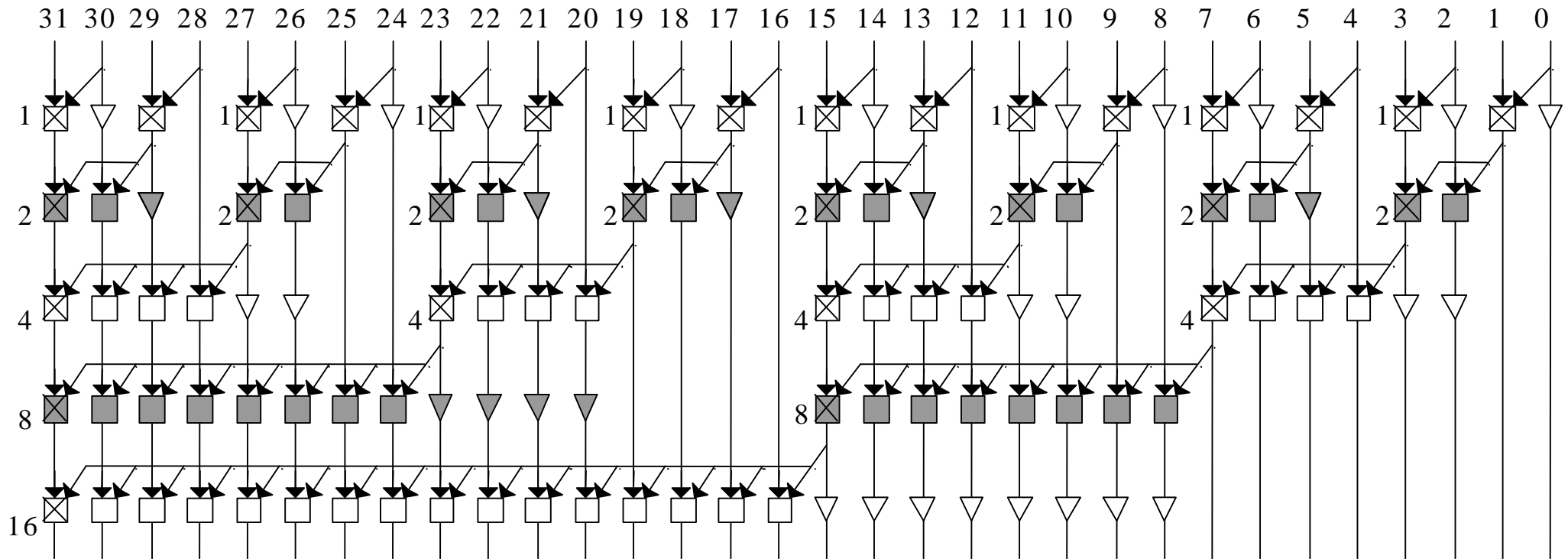
# Dimensionnement de l'additionneur de Sklanski




Le "fan-out" d'une cellule avec un "fan-in" de  $K$  est  
 $2K \text{ fan-in } 1 + 1 \text{ fan-in } K = 4 K \text{ fan-in}$

# Additionneur de Kogge et Stone

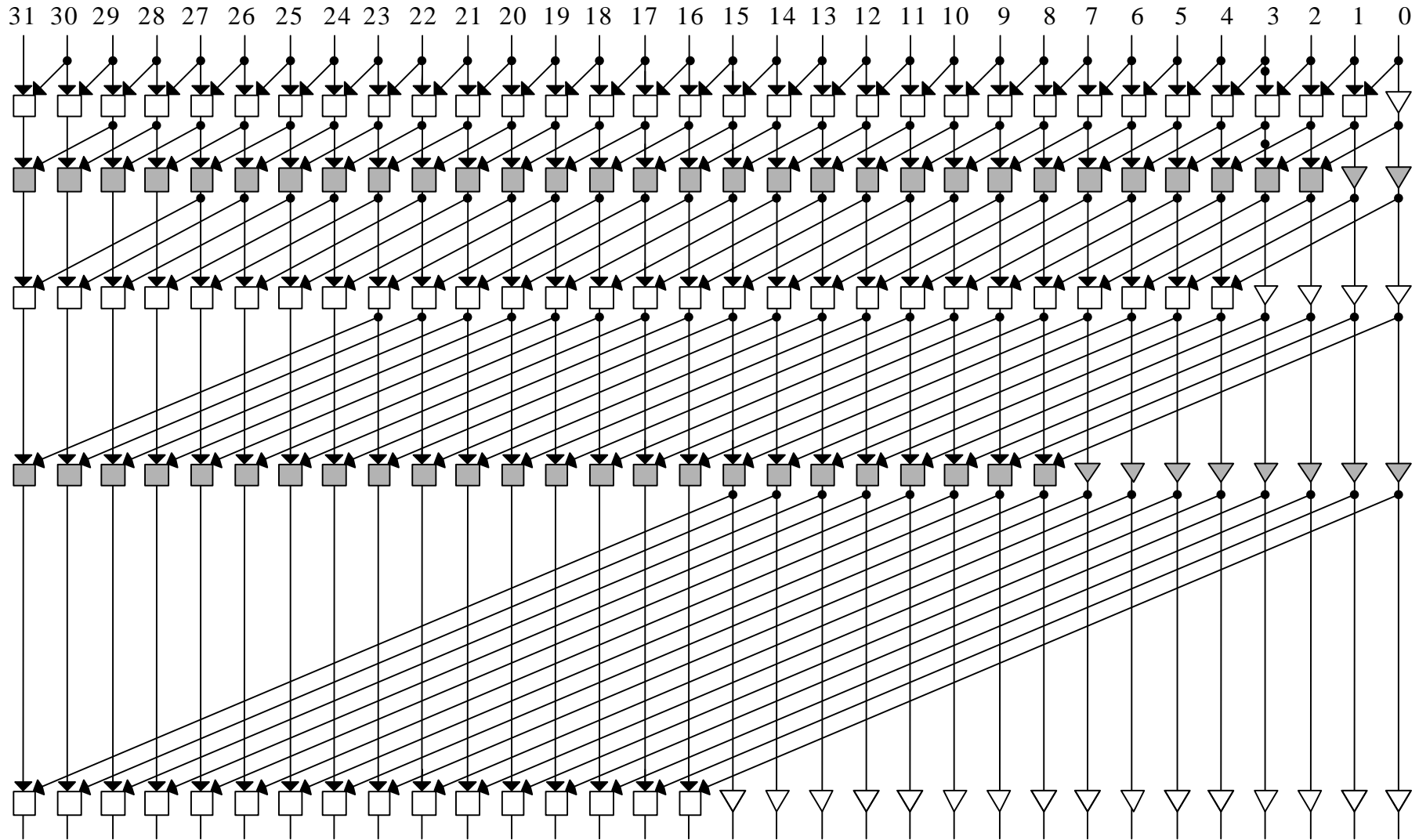

Le "fan-out" est toujours 2



# Additionneur de Han et Carlson

 

# Résumé sur les additionneurs à cellule de Brent et Kung ( $\Delta$ -cell)

Type d'addition	# de $\Delta$ -cells	Délai ( $\Delta$ -cell)	Max. fan-out	Exemple n = 32 bits		
Propagation	$n-1$	$n-1$	2	31	31	2
2-level carry select	$\lceil 2n - \sqrt{2n} \rceil$	$\lceil \sqrt{2n} \rceil$	$\lceil \sqrt{2n} \rceil$	54	8	6
3-level carry select	$3n??$	$\lceil \sqrt[3]{6n} \rceil$	$\lceil \sqrt[3]{6n} \rceil$	66	6	9
Brent-Kung	$\lceil 2n - \log_2(n) \rceil$	$\lceil 2 \log_2(n) - 2 \rceil$	$\lceil 2 \log_2(n) - 2 \rceil$	57	8	5
Variante du BK	$\lceil n/2 \rceil + 1$	ci-dessus -1	$\lceil 2 \log_2(n) - 2 \rceil$	58	7	5
Sklansky	$\lceil n/2 \log_2(n) \rceil$	$\lceil \log_2(n) \rceil$	$n/2$	80	5	16
Kogge and Stone	$n (\log_2(n) - 1) \lceil \log_2(n) \rceil$	$\lceil \log_2(n) \rceil$	2	129	5	2
Han and Carlson	$\lceil n/2 \log_2(n) \rceil$	$\lceil \log_2(n) \rceil + 1$	2	80	6	2
Hybrid CS-VN	$\lceil 2.5n - \sqrt{2n} \rceil$	$\lceil 1 + \sqrt{n} \rceil$	$n/2$	65	6	16
 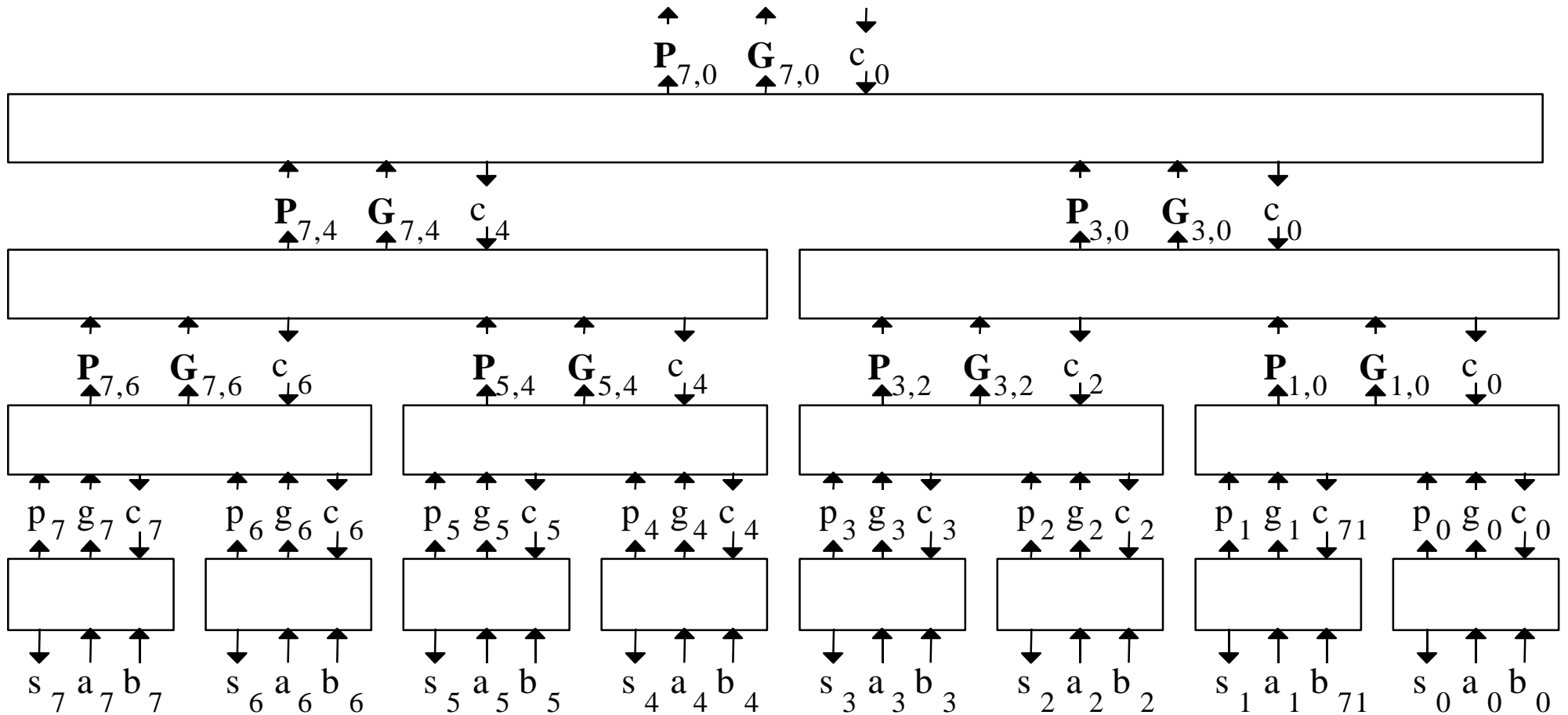
# Additionneur en temps $\log_2(n)$ à arbre unique





$$\begin{aligned} \uparrow \quad G_{i,k} &= G_{i,j} \vee P_{i,j} \wedge G_{j-1,k} & (n \geq i \geq j > k \geq 0) \\ P_{i,k} &= P_{i,j} \wedge P_{j-1,k} \end{aligned}$$

$$\downarrow \quad c_j = G_{j-1,k} \vee P_{j-1,k} \wedge c_k$$

$c_k$  restauré





# Réalisation en Domino

  

$$G_{i,k} = G_{i,j} \vee P_{i,j} \wedge G_{j-1,k}$$

$$P_{i,k} = P_{i,j} \wedge P_{j-1,k}$$
 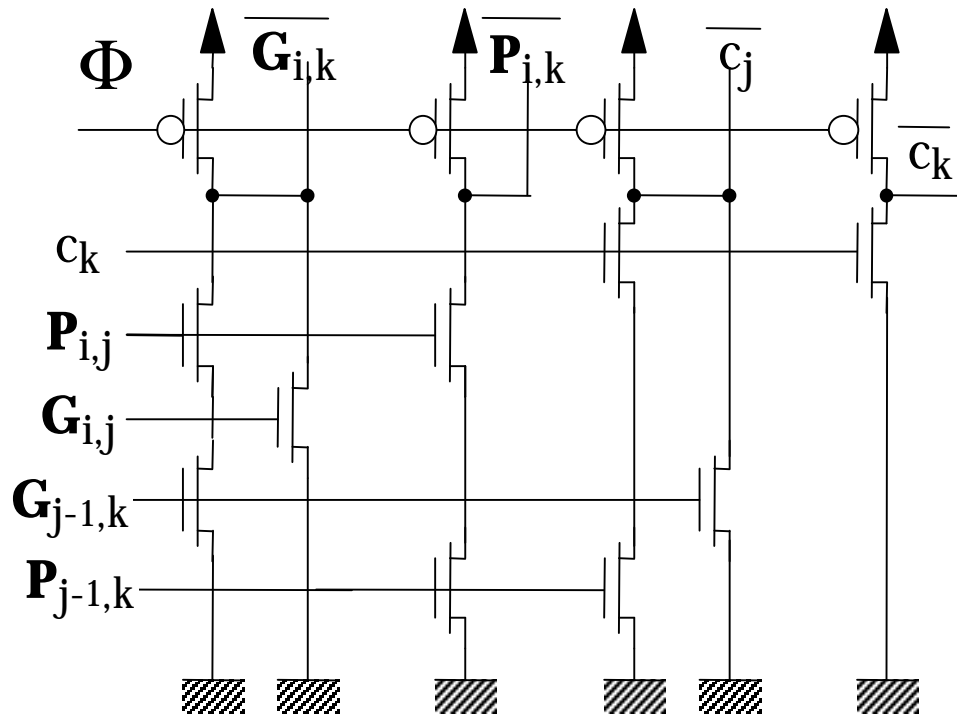
$$C_j = G_{j-1,k} \vee P_{j-1,k} \wedge C_k$$





# Réalisation en Domino

$$c_7 = \mathbf{G}_{7,0} \vee \mathbf{P}_{7,0} \wedge c_0$$

si  $\mathbf{P}_{7,0}$  alors  $S = c_0 - 1$
 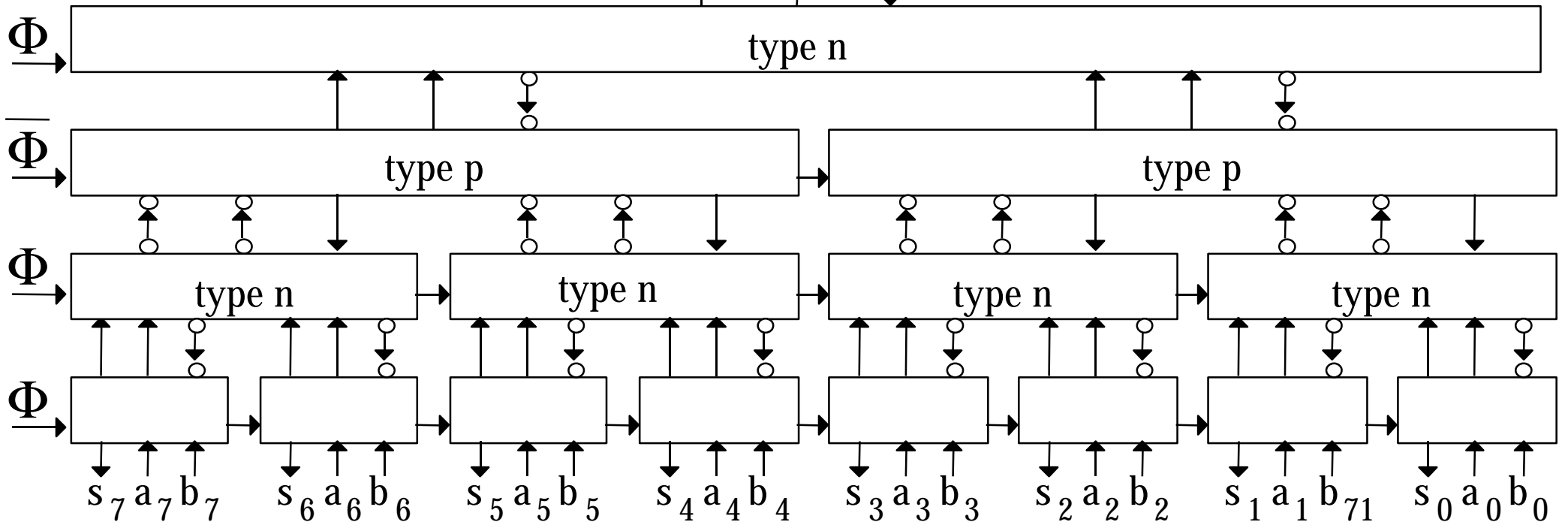
$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \downarrow \\ \mathbf{P}_{7,0} & \mathbf{G}_{7,0} & c_0 \\ \uparrow & \uparrow & \downarrow \end{array}$$




$$\left. \begin{array}{l} g_i = a_i \wedge b_i \wedge \Phi \\ p_i = a_i \oplus b_i \wedge \Phi \end{array} \right\} \text{Conditionné par } \Phi$$

$$s_{i+1} = p_i \oplus c_i$$
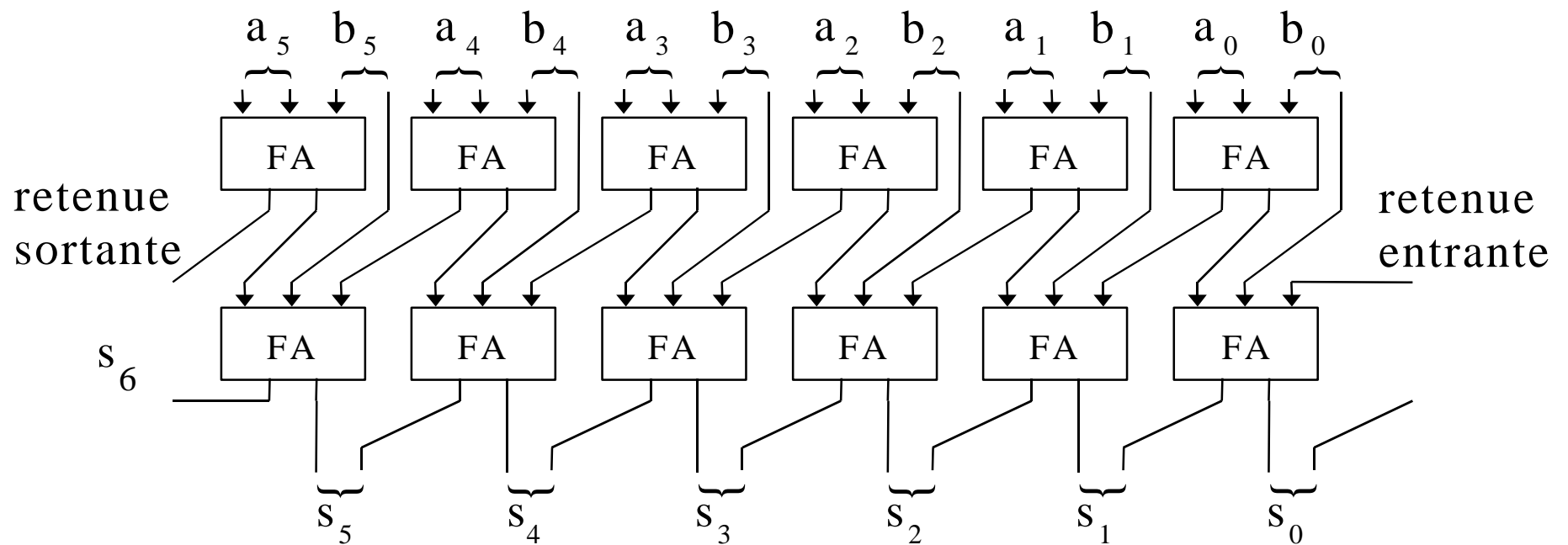
# Addition parallèle sans propagation de la retenue CS


$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \quad B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i \quad S = \sum_{i=0}^n s_i 2^i \quad a_i, b_i, s_i \in \{0,1,2\}$$



La somme pondérée des bits qui entrent est égale à la somme pondérée des bits qui sortent !
 
# Addition parallèle sans propagation de la retenue BS

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i \quad B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i \quad S = \sum_{i=0}^n a_i 2^i \quad a_i, b_i, s_i \in \{-1, 0, 1\}$$




# Variantes de cellules de CS


$$a + b + c + d + e = f + 2 * g + 2 * h$$

h ne dépend pas de e

Modèle de délai

 

h sort avant  
que e rentre

 

Cette cellule est également  
appelée “4 donne 2”

a	b	c	d	$\Sigma$	f	g	h
0	0	0	0	0	e	0	0
0	0	0	1	1	$\bar{e}$	e	0
0	0	1	0	1	$\bar{e}$	e	0
0	0	1	1	2	e	0/1	1/0
0	1	0	0	1	$\bar{e}$	e	0
0	1	0	1	2	e	0/1	1/0
0	1	1	0	2	e	0/1	1/0
0	1	1	1	3	$\bar{e}$	e	1
1	0	0	0	1	$\bar{e}$	e	0
1	0	0	1	2	e	0/1	1/0
1	0	1	0	2	e	0/1	1/0
1	0	1	1	3	$\bar{e}$	e	1
1	1	0	0	2	e	0/1	1/0
1	1	0	1	3	$\bar{e}$	e	1
1	1	1	0	3	$\bar{e}$	e	1
1	1	1	1	4	e	1	1

← 2

← 4


← 8

← 16


← 32

← 64

# Optimisation de cellules de BS et CS

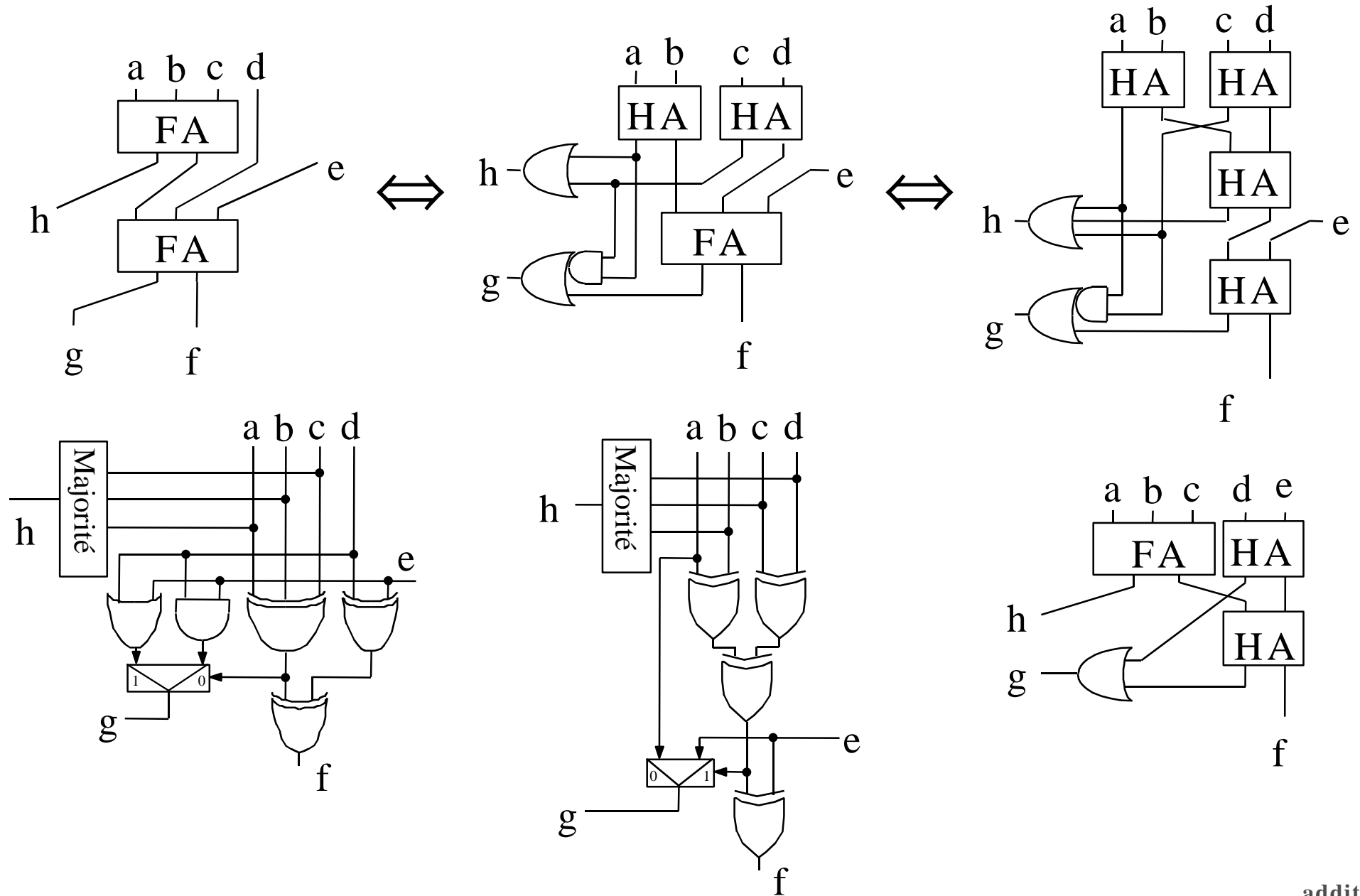
 
# Optimisation de la cellule d'additionneur "borrow save"



$$x = a_i^+ \oplus a_i^- \oplus b_i^+ \oplus b_i^-$$

$$c_{i+1}^+ = (a_i^+ \wedge \overline{a_i^-}) \vee (b_i^+ \wedge \overline{b_i^-})$$

$$c_{i+1}^- = (\overline{a_i^+} \wedge a_i^- \wedge (b_i^+ \oplus b_i^-)) \vee (\overline{b_i^+} \wedge b_i^- \wedge (a_i^+ \oplus a_i^-)) \vee (c_i^- \wedge x)$$

$$s_i^- = c_i^-$$


$$s_i^+ = x \oplus c_i^+$$

# Résumé sur les additionneurs


type	délai	surface	régularité
transmission	$n^2$	$n$	très bonne
propagation	$n$	$n$	bonne
sélection par retenue	$\sqrt{n}$	$n$	bonne
retenue bondissante	$\sqrt{n}$	$n$	moyenne
arbre binaire	$\log n$	$n(\alpha + \beta \log n)$	moyenne
arbre ternaire	$\log n$	$n \log n$	mauvaise
sans propagation	constant	$n$	très bonne



# Test exhaustif des additionneurs

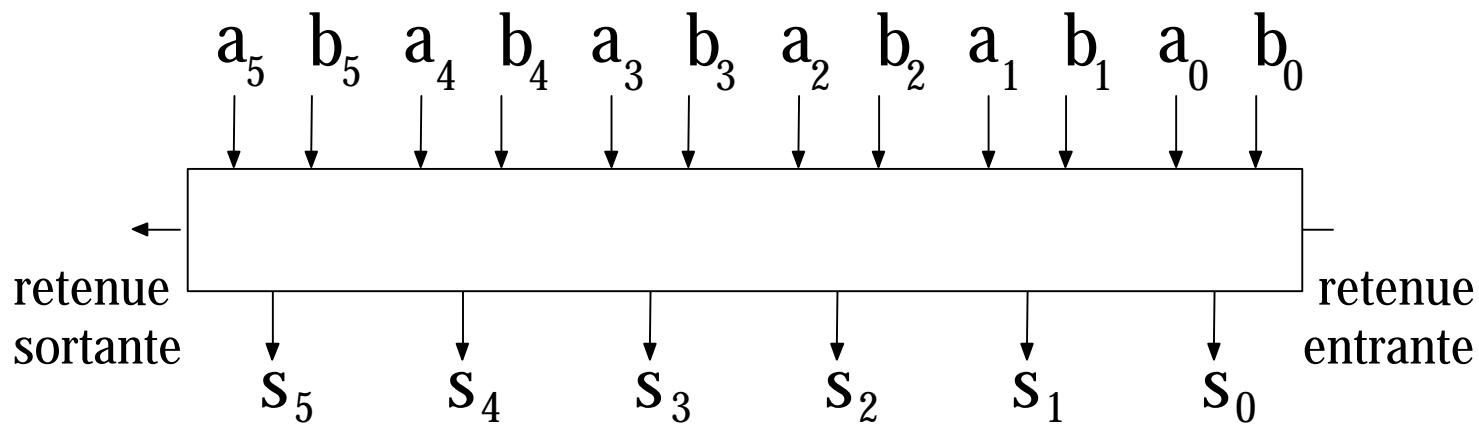


$$2^{2n+1}$$

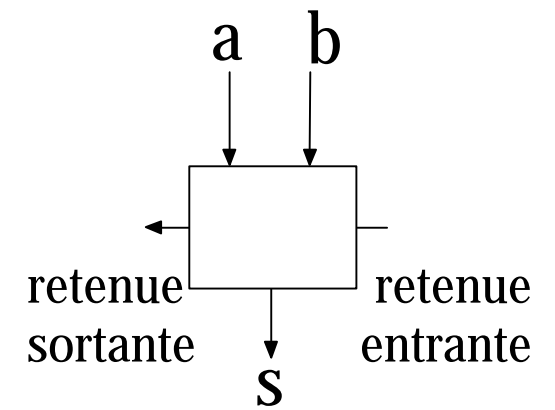

$$2^3$$

# Test des additionneurs

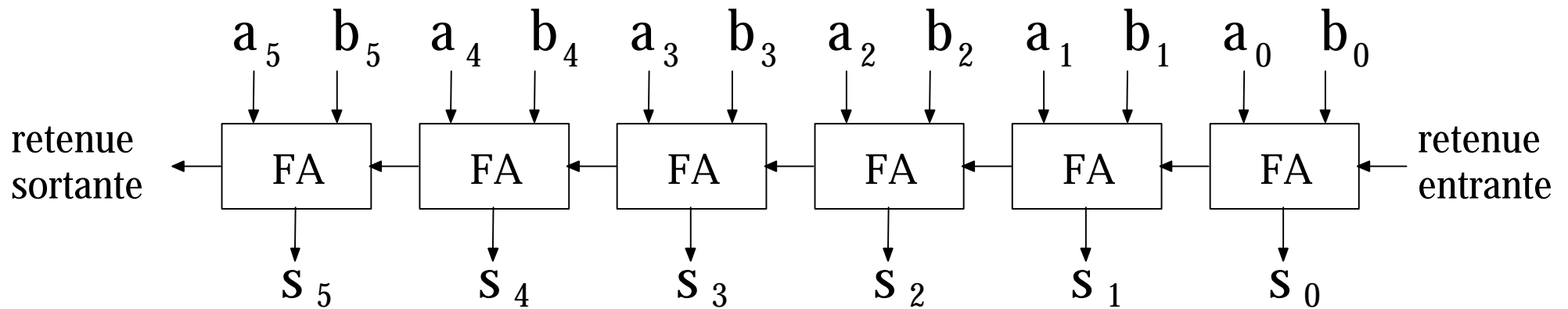

$a_5$	$b_5$	$a_4$	$b_4$	$a_3$	$b_3$	$a_2$	$b_2$	$a_1$	$b_1$	$a_0$	$b_0$	retenue entrante	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	test des cellules impaires
0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	test des cellules paires
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	